



قدم به قدم، همراه دانشجو...

WWW.GhadamYar.Com

جامع ترین و به روز ترین پرتال دانشجویی کشور (پرتال دانش)
با ارائه خدمات رایگان، تحصیلی، آموزشی، رفاهی، شغلی و...
برای دانشجویان

- (۱) راهنمای ارتقاء تحصیلی. (کاردانی به کارشناسی، کارشناسی به ارشد و ارشد به دکتری)
- (۲) ارائه سوالات کنکور مقاطع مختلف سالهای گذشته، همراه با خلاصه، به صورت رایگان
- (۳) معرفی روش‌های مقاله و پایان‌نامه نویسی و ارائه پکیج‌های آموزشی مربوطه
- (۴) معرفی منابع و کتب مرتبط با کنکورهای تحصیلی (کاردانی تا دکتری)
- (۵) معرفی آموزشگاه‌ها و مراکز مشاوره تحصیلی معتبر
- (۶) ارائه جزووات و منابع رایگان مرتبط با رشته‌های تحصیلی
- (۷) راهنمای آزمون‌های حقوقی به همراه دفترچه سوالات سالهای گذشته (رایگان)
- (۸) راهنمای آزمون‌های نظام مهندسی به همراه دفترچه سوالات سالهای گذشته (رایگان)
- (۹) آخرین اخبار دانشجویی، در همه مقاطع، از خبرگزاری‌های پر بازدید
- (۱۰) معرفی مراکز ورزشی، تفریحی و فروشگاه‌های دارای تخفیف دانشجویی ...
- (۱۱) معرفی همایش‌ها، کنفرانس‌ها و نمایشگاه‌های ویژه دانشجویی
- (۱۲) ارائه اطلاعات مربوط به بورسیه و تحصیل در خارج و معرفی شرکت‌های معتبر مربوطه
- (۱۳) معرفی مسائل و قوانین مربوط به سربازی، معافیت تحصیلی و امریه
- (۱۴) ارائه خدمات خاص ویژه دانشجویان خارجی
- (۱۵) معرفی انواع بیمه‌های دانشجویی دارای تخفیف
- (۱۶) صفحه ویژه نقل و انتقالات دانشجویی
- (۱۷) صفحه ویژه ارائه شغل‌های پاره وقت، اخبار استخدامی
- (۱۸) معرفی خوابگاه‌های دانشجویی معتبر
- (۱۹) دانلود رایگان نرم افزار و اپلیکیشن‌های تحصیلی و ...
- (۲۰) ارائه راهکارهای کارآفرینی، استارت آپ و ...
- (۲۱) معرفی مراکز تایپ، ترجمه، پرینت، صحافی و ... به صورت آنلاین
- (۲۲) راهنمای خرید آنلاین ارزی و معرفی شرکت‌های مطرح (۲۳)



WWW.GhadamYar.Ir

WWW.PortaleDanesh.com

WWW.GhadamYar.Org

۰۹۱۲ ۳۰ ۹۰ ۱۰۸

باما همراه باشید...
www.GhadamYar.Com

۰۹۱۲ ۰۹ ۰۳ ۸۰۱

دفترچه شماره ۲

صبح جمعه
۸۷/۴/۲۱

اگر دانشگاه اصلاح شود مملکت اصلاح می شود.
امام خمینی (ره)

جمهوری اسلامی ایران
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
سازمان سنجش آموزش کشور

آزمون ورودی دوره‌های کاردانی به کارشناسی ناپیوسته سال ۱۳۸۷

مجموعه برق
(الکترونیک - قدرت - کنترل و ابزار دقیق - مخابرات - شبکه‌های انتقال و توزیع)
(کد ۲۰۴)

شماره داوطلبی:

نام و نام خانوادگی داوطلب:

مدت پاسخگویی: ۱۳۰ دقیقه

تعداد سوال: ۱۳۵





عنوان مواد امتحانی و تعداد سوالات

ردیف	مواد امتحانی	تعداد سوال	از شماره	تا شماره
۱	ریاضی	۱۵	۶۱	۷۵
۲	فیزیک الکتریسیته و مغناطیس	۱۵	۷۶	۹۰
۳	مدارهای الکترونیکی	۱۵	۹۱	۱۰۵
۴	الکترونیک	۲۰	۱۰۶	۱۲۵
۵	عashینهای الکترونیکی	۲۰	۱۲۶	۱۴۵
۶	ابزار دقیق	۲۰	۱۴۶	۱۶۵
۷	مدار منطقی	۱۵	۱۶۶	۱۸۰
۸	مدارهای فرمان و سیم‌بیجی	۱۵	۱۸۱	۱۹۵

تیر ماه سال ۱۳۸۷

WWW.GhadamYar.com

- ۶۱ حاصل $x = \cos \tau^{\circ} \approx$ کدام است؟ $\lim_{n \rightarrow \infty} (1+x)(1+x^T)(1+x^F) \dots \dots (1+x^{7n})$
- ۶۲ $\frac{1}{\tau}(1+\lg^T 10^0)$ (۱) $\tau(1+\cot^T 10^{\circ})$ (۲) $\tau(1+\lg^T 10^0)$ (۳) $\frac{1}{\tau}(1+\cot^T 10^{\circ})$ (۴)
- ۶۳ اندازه مشتق تابع $y = \ln[-\log_{\tau}(\log_{\tau}^x)]$ در نقطه $x=2$ کدام است؟
- ۶۴ $\frac{1}{\tau(\ln \tau)^2}$ (۱) $\frac{-1}{\tau(\ln \tau)^2}$ (۲) $\frac{1}{\tau \ln \tau}$ (۳) $\frac{-1}{\tau \ln \tau}$ (۴)
- ۶۵ دو معنی به معادلات $y = \frac{1}{b-x}$ و $y = \frac{x+1}{a+x}$ بر روی محور z میان برهماند. کدام است؟
- ۶۶ خط گذار از نقطه α نیم ترسی تابع $y = \frac{1}{x}$ با شایله موازی محور x نمودار این تابع را در نقطه دیگری، با کدام طول قطعه من کند؟
- ۶۷ $\sqrt{2}$ (۱) $\frac{\pi}{4}$ (۲) $-\sqrt{2}$ (۳) $-\frac{1}{2}$ (۴)
- ۶۸ بیشترین تعداد دایره‌های مساوی هم که در داخل مثلث متساوی‌الاضلاع به ضلع واحد چای گیرند به طوری که بر هر ضلع مثلث n دایره می‌شود را با k_n نشان می‌دهیم و S_n مساحت کل n دایره باشد. کدام است؟ $\lim_{n \rightarrow \infty} S_n$
- ۶۹ $\frac{\pi \sqrt{3}}{12}$ (۱) $\frac{\pi}{\sqrt{3}}$ (۲) $\frac{\pi}{8}$ (۳) $\frac{\pi}{4}$ (۴)
- ۷۰ $\tau \ln \tau - 1$ (۱) $1 - \ln \tau$ (۲) $\tau \ln \tau$ (۳) $\ln \tau$ (۴)
- ۷۱ انتگرال $\int_0^{\pi} \frac{x \sin x \, dx}{1 + \cos^2 x}$ برای کدام است؟
- ۷۲ $\frac{\pi}{\lambda}$ (۱) $\frac{\pi}{4}$ (۲) $\frac{\pi}{8}$ (۳) $\frac{\pi}{2}$ (۴)
- ۷۳ اندازه مشتق عبارت $x = \log e^y$ به ازای $x^T (\cosh \frac{1}{x} + \sinh \frac{1}{x})$ کدام است؟
- ۷۴ $\log \frac{e^y}{y^0}$ (۱) $\log \frac{e}{y^0}$ (۲) $\log \frac{e^y}{y^1}$ (۳) $\log \frac{e^y}{y^0}$ (۴) $\log e^y$ (۵)
- ۷۵ خط میان بر معنی C فعل مشترک محدود $x+y+z=5$ و $x^T = \tau x^T + q y^T$ در نقطه $(\tau, 1, -5)$. مساحت xy را با کدام طول قطعه من کند؟
- ۷۶ $\frac{y}{\tau}$ (۱) $\frac{5}{\tau}$ (۲) $\frac{\tau}{5}$ (۳) $\frac{1}{\tau}$ (۴)
- ۷۷ قسمتی از سطح روبه $x^T + y^T = z^T$ که داخل استوانه به معادله $x^T + z^T = 9$ قرار گیرد برای کدام است؟ 5π (۱) 9π (۲) 12π (۳) 18π (۴)
- ۷۸ سطح حاصل از دوران معنی قطبی $F = 1 - \cos \theta$ حول محور قطبی کدام است؟ $\frac{18\pi}{5}$ (۱) $\frac{18\pi}{\tau}$ (۲) $\frac{18\pi}{5}$ (۳) $\frac{18\pi}{\Delta}$ (۴)
- ۷۹ نقطه متحرک انتهای بردار $\tilde{R} = (2t-t^T)\hat{i} + 2t^T\hat{j} + (2t+t^T)\hat{k}$ است. \hat{i} و \hat{j} بردارهای سرعت و شتاب آن هستند. اندازه کدام است؟
- ۸۰ $18\sqrt{2}(t^T - 1)$ (۱) $18\sqrt{2}(t^T + 1)$ (۲) $2\sqrt{2}(t^T - 1)$ (۳) $2\sqrt{2}(t^T + 1)$ (۴)
- ۸۱ حجم متوازی‌السطوح محدود به مساحت $\Delta x + y - z = \pm 2$ و $x + z - y = \pm 2$ کدام است؟ $\frac{1}{12}$ (۱) $\frac{6}{\lambda}$ (۲) $\frac{4}{\tau}$ (۳)
- ۸۲ حاصل $\iint_R \cos \sqrt{x^T + y^T} \, dx \, dy$ که در آن R ناحیه $\pi^T \leq x^T + y^T \leq 4\pi^T$ باشد. کدام است؟ π^T (۱) 2π (۲) 2π (۳) $2\pi - \pi^T$ (۴) $2\pi + \pi^T$ (۵)
- ۸۳ اگر $x^T + y^T + z^T = 1$ سطح که در آن S بردار قائم $\bar{F} = -y^T i + x^T j + z^T k$ بر کره به طرف بیرون باشد، کدام است؟
- ۸۴ $\frac{\tau \pi}{4}$ (۱) $\frac{\tau \pi}{\tau}$ (۲) $\frac{\pi}{5}$ (۳) $\frac{\pi}{\Delta}$ (۴) $\frac{2\pi}{5}$ (۵)

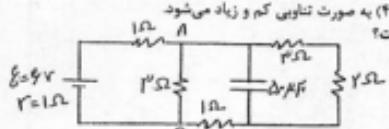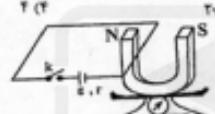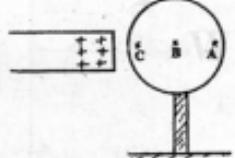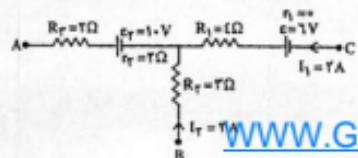- ۷۶ دو سر یک پاتری با تبروی محرکه که E و مقاومت درونی R به دو سر مثاقومت متغیر R بسته شده است. اگر مقاومت R از صفر تا نهایت
از $\frac{E}{R}$ تا صفر
(۱) از $\frac{E}{R}$ تا صفر
(۲) به صورت تناوبی کم و زیاد می شود
(۳) به سمت نیمه میدارد
در هزار شکل مقابل، اختلاف پتانسیل بین دو نقطه A و B چند ولت است؟
- 
- ۷۷ (۱) $\frac{1}{2}V$
(۲) $\frac{2}{3}V$
(۳) $\frac{3}{4}V$
(۴) $\frac{4}{5}V$
- ۷۸ از چه جنسی است؟ (۱) E به ترتیب تراوایی مغناطیسی و ضرب گذرهای الکتریکی خاله است.
(۲) سرعت
(۳) تبرو
(۴) مربع سرعت
اگر تعداد حلقه های یک سیم لوله دو برابر شود، ضرب خود الایان آن چند برابر می شود؟ (طول سیم لوله ثابت است)
۷۷۷ (۱) $\frac{1}{2}$
(۲) $\frac{1}{4}$
- ۷۹ مطابق شکل پس از پستن کلید، عددی که ترازو نشان می دهد.....
(۱) تغییر نمی کند.
(۲) افزایش می باید.
(۳) کاهش می باید.
(۴) پسته به مقاومت درونی پاتری معکن است افزایش یا کاهش پاید.
- 
- ۸۰ (۱) تغایر نمی کند.
(۲) افزایش می باید.
(۳) کاهش می باید.
(۴) پسته به مقاومت درونی پاتری معکن است افزایش یا کاهش پاید.
- ۸۱ آهن ریاهای A و B به ترتیب چه تبرو هایی وارد می شود؟
(۱) ناچاره - جاذبه
(۲) جاذبه - ناچاره
(۳) ناچاره - ناچاره
(۴) جاذبه - جاذبه
- ۸۲ معادله شار مغناطیسی گذرنده از پیچهای در SI به صورت $\Phi = \vec{B}^T + \vec{A}t - \vec{r}$ است. تبروی محرکه الایان متوسط در دوین تانیه چند برابر تبروی محرکه الایان در لحظه $t = 5\text{ s}$ است؟ (۱) $= 5$
۷۷۷ (۱) $\frac{1}{2}$
(۲) $\frac{1}{4}$
- ۸۳ ذریع پاره دار با سرعت $\frac{m}{s}$ در چهت مثبت محور x وارد میدان الکتریکی به معادله $\vec{E} = 10^6 (\vec{i} - \vec{j})$ SI می شود. تبروی وارد بر ذره کدام است?
 $\vec{F} = \tau \vec{i} + \tau \vec{j} - \tau \vec{k}$ (۱) $\vec{F} = \vec{i} - \vec{j} + \vec{k}$ (۲) $\vec{F} = \vec{i} - \vec{j} - \vec{k}$ (۳)
- ۸۴ در شکل مقابل گردی خنثی روی پایه های پایه فوار دارد. میدانی با بار مثبت را به آن نزدیک کردیم، در این صورت بار افقا شده در نقطه C است و پتانسیل الکتریکی
(۱) منفی C
(۲) مثبت A
(۳) مثبت C
(۴) منفی C - هر سه نقطه با هم برابر است.
- 
- ۸۵ در شکل مقابل دو گلوله به جرم های مساوی به کمک لغنهای عایق از یک نقطه آلویزان شده اند.
اگر از گلوله a از گلوله b $+q$ و دیگر $+5q$ باشد، زاویه α چه رابطه ای با β دارد؟
 $\alpha = \beta$ (۱)
 $\beta = 4\alpha$ (۲)
 $\alpha = \frac{1}{4}\beta$ (۳)
 $\tan \alpha = 5 \tan \beta$ (۴)
- ۸۶ در هزار شکل مقابل (V_B - V_A) چند ولت است?
۷۷۷ (۱) 10
(۲) 15
(۳) 15
(۴) 16
- 
- WWW.GhadamYar.com

-۸۷ خازن را یا یک پاتری شارژ کرد و با این نسبت انرژی الکتریکی که پاتری از دست داده به افزایش انرژی الکتریکی خازن چقدر است؟


$$\frac{1}{2} C V^2$$

$$\frac{1}{2} C V^2$$


$$\frac{1}{2} C V^2$$

$$\frac{1}{2} C V^2$$

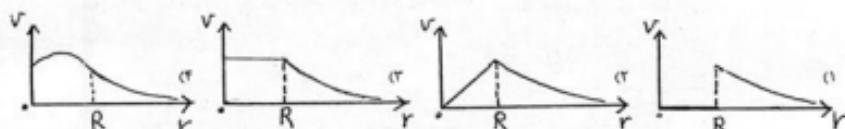-۸۸ گدام گزینه نمودار پتانسیل الکتریکی یک کره رسانای به شعاع R و باار الکتریکی مثبت، بر حسب فاصله از مرکز را بهتر نشان می‌دهد؟



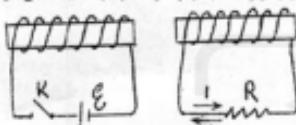-۸۹ در شکل مقابل اگر کلید K را وصل و سپس قطع کنیم، جویان ایجاد شده در R به ترتیب از راست به چپ در گدام چهت ایجاد می‌شود؟



-۹۰ اگر شار مغناطیسی عموری از یک حلقه در SI به صورت $\Phi = 25 + 5 \cdot 2 \sin 50^\circ t$ باشد، بیشینهٔ نیروی محکمه لایای آن مدار چند ولت است؟

$$50 \text{ (۱)}$$



$$75 \text{ (۲)}$$

$$150 \text{ (۳)}$$


$$100 \text{ (۴)}$$

مدارهای الکتریکی

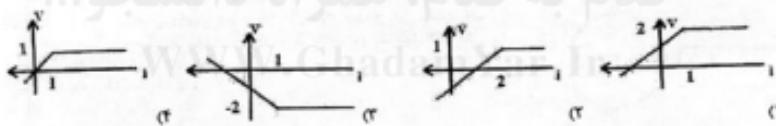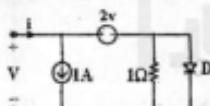-۹۱ مشخصهٔ ولت آمپر مدار مقابل گدام است؟ (دیودها ایده‌آل می‌باشند)



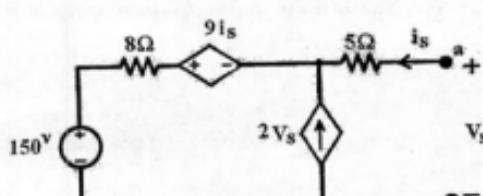-۹۲ در شکل زیر، ولتاژ معادل توان بین a و b برابر ولت و مقاومت معادل توان برابر اهم است. (به ترتیب از راست به چپ)




$$+\frac{9}{15} + -1 = 0 \text{ (۱)}$$

$$-\frac{9}{15} + 1 = 0 \text{ (۲)}$$


$$-\frac{9}{15} + -1 = 0 \text{ (۳)}$$

$$\frac{9}{15} + 1 = 0 \text{ (۴)}$$

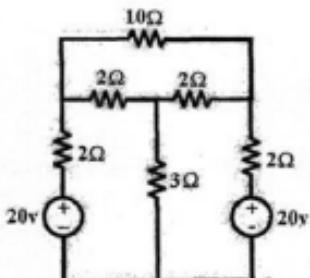

-۹۳ در شکل مقابل، جریان عموری از مقاومت 2Ω چند آمپر است؟


- ۱ (۱)
- ۲ (۲)
- ۳ (۳)
- ۴ (۴)

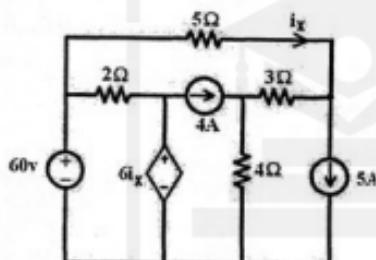

-۹۴ در شکل مقابل، جریان i_x چند آمپر است؟


- ۱/۱۲ (۱)
- ۶/۱۵ (۲)
- ۳/۶۶ (۳)
- ۳/۲۶ (۴)

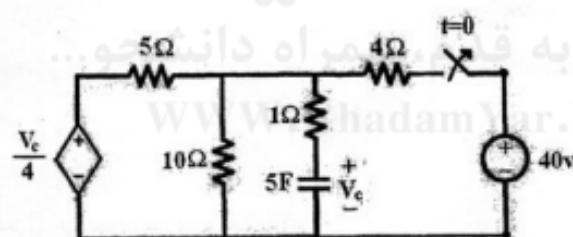-۹۵ در شکل زیر، گلید بروای مدت زمان زیادی پسته بوده و در $t = 0$ باز می‌شود. رابطه‌ی $V_c(t)$ برای $t \geq 0$ کدام است؟




$$\begin{aligned}V_c(t) &= \tau \cdot e^{-\frac{t}{\tau}} \quad (1) \\V_c(t) &= \tau \cdot e^{-\frac{t}{10}} \quad (2) \\V_c(t) &= 10 \cdot e^{-\frac{t}{10}} \quad (3) \\V_c(t) &= 1 \cdot e^{-\frac{t}{10}} \quad (4)\end{aligned}$$

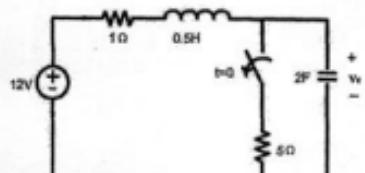
-۹۶ در شکل زیر، گلید مدت‌ها پسته بوده و در $t = 0$ باز می‌شود رابطه‌ی $V_c(t)$ برای $t \geq 0$ کدام است؟



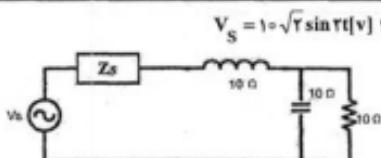
$$\begin{aligned}(-\tau + t)e^{-t} + 12 &\quad (1) \\(\tau - t)e^{-t} + 12 &\quad (2) \\(-\tau - t)e^{-t} + 12 &\quad (3) \\(\tau + t)e^{-t} + 12 &\quad (4)\end{aligned}$$




- ۹۷
۰ (۱)
۱ (۲)
۳ (۳)
۱۰ (۴)

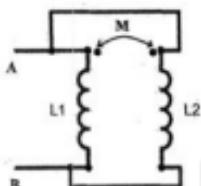

- ۹۸
۰/۴۶ (۱)
۰/۴۳ (۲)
۰/۱۵ (۳)
۱/۱۶ (۴)

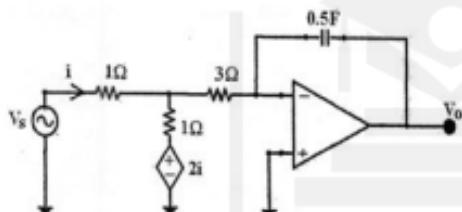


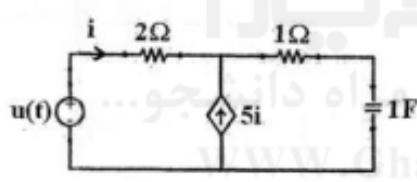- ۹۹
۰/۱۱S (۱)
-۰/۱۱S (۲)
-۰/۱S (۳)
-۰/۱S (۴)




- ۱۰۰
 $\frac{1}{A} e^{-\sigma/\tau_{ABT}}$ (۱)
 $\frac{1}{A} e^{-\sigma/\delta t}$ (۲)
 $\frac{1}{A} e^{-\sigma/\tau_{ABT}}$ (۳)
 $\frac{1}{A} e^{-\sigma/\gamma_{ABT}}$ (۴)

در شکل زیر، توان مصرفی چند کیلووات است؟

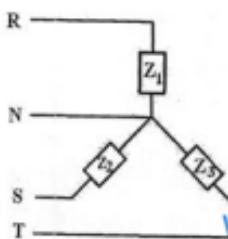


- ۱ (۱)
۲ (۲)
۳ (۳)
۴ (۴)

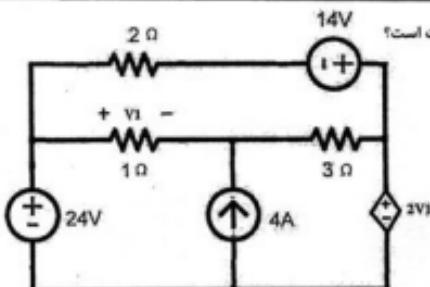

-1-۲ در مدار شکل زیر، V_1 را چند ولت انتخاب کنید. تا برای $t \geq 0$ پاسخ مدار همگاتی بعثتی شود. کلید مدت‌ها در وضعیت ۱ بوده و در لحظه‌ی $t=0$ در وضعیت ۲ قرار می‌گیرد.


- (۱) ۱
- (۲) ۲
- (۳) ۰.۵
- (۴) ۱.۵

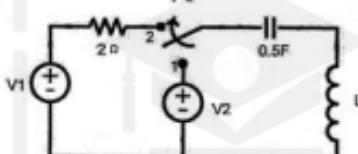

-1-۳ ماتریس هیبرید ترانسفورماتور ایده‌آل شکل مقابله، کدام است؟



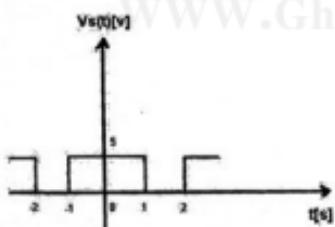
-1-۴ قدرت DC مصرفی مدار شکل مقابله، چند وات است؟



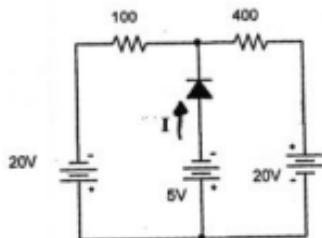- (۱) ۰
- (۲) ۹/۱۲۵
- (۳) ۷/۱۲۵
- (۴) ۱۷/۱۵



-1+۶ در شکل مقایل مقدار جریان I چند میلی آمپر است؟ (دیود ایده‌آل است)




۱۰/۱۵ (۱)

۱۵/۱۵ (۲)

۱۶/۱۵ (۳)

۱۷/۱۵ (۴)

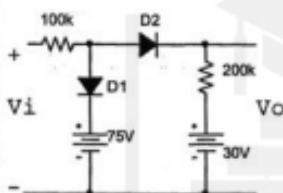-1+۷ در شکل مقایل، مقدار ولتاژ V_o را چند ولت انتخاب کنیم، تا هر دو دیود ایده‌آل هادی شوند؟



۱۰/۱۵ (۱)


۱۱/۱۵ (۲)

۱۲/۱۵ (۳)

۱۳/۱۵ (۴)

$$g_{m1} = 1 \text{ mS}, \beta = 100, g_{m2} = 5 \text{ mS} \quad \left| \frac{V_o}{V_i} \right| \text{ کدام است؟}$$

-1+۸

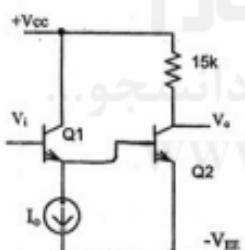


۱۴/۱۵ (۱)

۱۵/۱۵ (۲)

۱۶/۱۵ (۳)

۱۷/۱۵ (۴)

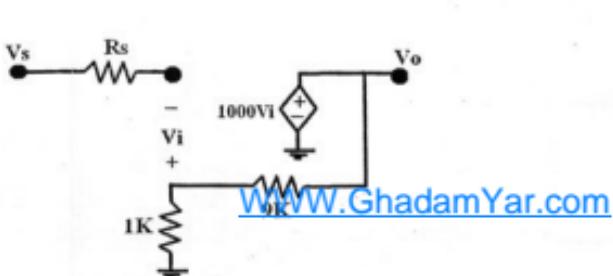

-1+۹ در شکل مقایل، مقدار $\frac{V_o}{V_s}$ کدام است؟

۱۰/۱۵ (۱)


-۱۰/۱۵ (۲)

-۱۱/۱۵ (۳)

۱۱/۱۵ (۴)

-110 در تقویت‌کننده‌ی شکل مقابل، مقدار بپرهی ولتاژ $\frac{V_o}{V_s}$ کدام است؟

- ۱) ۱
- ۲) ۲
- ۳) ۳
- ۴) ۴

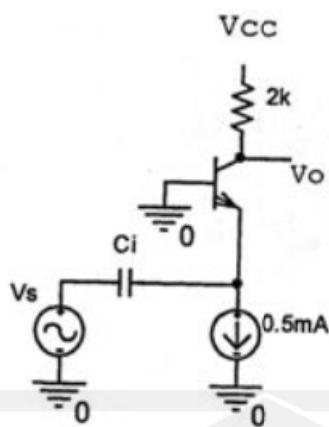


-111 ترانزیستورهای BJT نسبت به FET دارای ولتاژ off set ورودی و هدایت انتقالی می‌باشند.

- ۱) بیشتر - بیشتر
- ۲) کمتر - بیشتر
- ۳) کمتر - کمتر
- ۴) بیشتر - کمتر

-112 در شکل مقابل، مقدار ولتاژ V_o چند ولت است؟


- ۱) ۱
- ۲) ۲
- ۳) ۳
- ۴) ۴

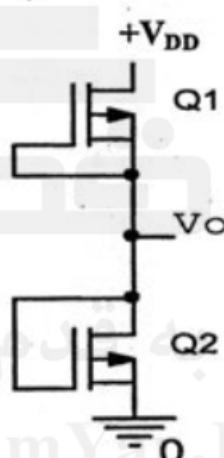


قدم، همراه دانشجو...
WWW.GhadamYar.Ir

-113 در شکل مقابل، برای کار در ناحیه‌ی اشباع، کدام گزینه درست است؟

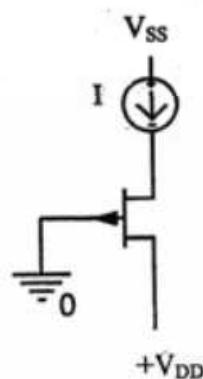- ۱) $V_{DD} \geq 0$
- ۲) $V_{DD} \leq -\tau$
- ۳) $-\tau \leq V_{DD} \leq \tau$
- ۴) $V_{DD} \geq \tau$



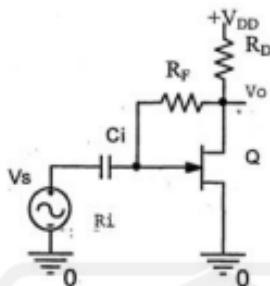
-۱۱۴ در تقویت کننده‌ی شکل مقابل، مقادیر امیدانس ورودی R_i چند کیلو اهم است؟ $R_p = 100k\Omega$, $R_D = 1k\Omega$, $g_m = 4ms$



1×1
 0.9×1
 1×0
 $\infty \times 1$

$$V_T = 25mV, \beta = 100 \text{ است}?$$

$$\left| \frac{V_o}{V_i} \right|$$

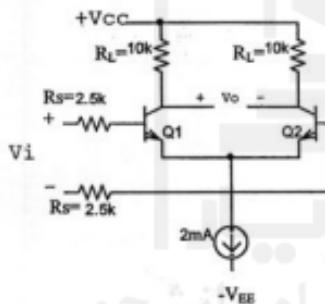


1×1
 2×0
 2×0
 4×0

-۱۱۵ تقویت کننده‌های تناقضی با ترانزیستورهای FET . دارای CMRR و ولتاژ off set ورودی نسبت به تقویت کننده‌های تناقضی با ترانزیستورهای BJT می‌باشد.

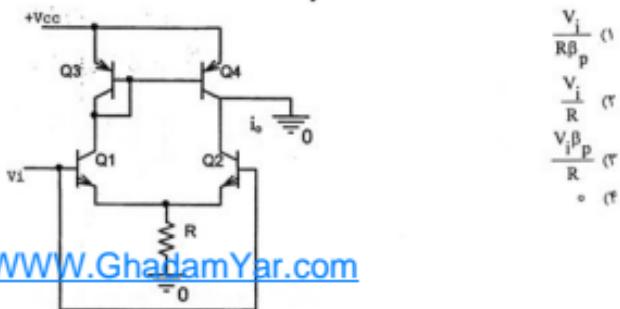
- (۱) بیشتر - بیشتر (۲) بیشتر - کمتر (۳) کمتر - کمتر (۴) کمتر - بیشتر

-۱۱۶ در تقویت کننده‌ی شکل مقابل، هدایت انتقالی β_p کدام است؟ β_p بهره جریان ترانزیستورهای Q_1 و Q_2 است




$\frac{V_o}{V_i} \times 1$
 $\frac{V_o}{R\beta_p} \times 1$
 $\frac{V_o}{R} \times 1$
 $\frac{V_i\beta_p}{R} \times 1$
 $\infty \times 1$

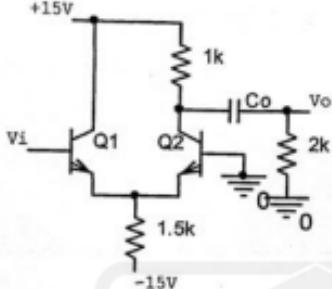-۱۱۸ در تقویت‌گشته‌ی شکل مقابل، بفرموده و لذتزاز $\frac{V_o}{V_i}$ کدام است؟ $V_{BE} = 0.7V$ ، $\beta = 200$ و ترازیستورها مشابه‌اند.




- ۱۶ (۱)
۲۲ (۲)
۵۴ (۳)
۱۲۸ (۴)

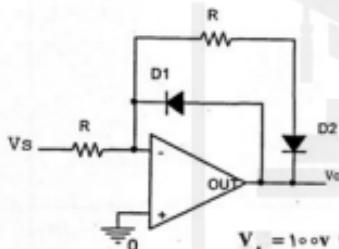-۱۱۹ در تقویت‌گشته‌ی شکل مقابل، شب مشخصه انتقالی V_i بر حسب V_j به ازای $= 0$ کدام است؟




- +۱ (۱)
۲ (۲)
-۱ (۳)
۰ (۴)

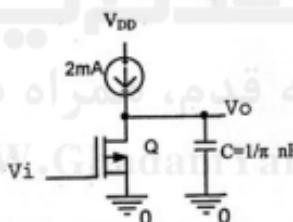-۱۲۰ در تقویت‌گشته‌ی شکل مقابل، فرکانس قطع پاتین (f_L) چند کیلو هرتز است؟ $V_A = 100V$ (چند کیلو هرتز است؟




- ۱ (۱)
۲ (۲)
۵ (۳)
۱۰ (۴)

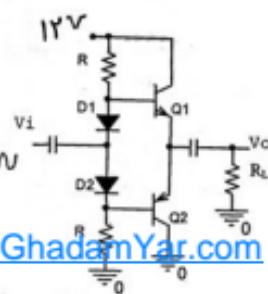-۱۲۱ در تقویت‌گشته‌ی شکل مقابل، مقاومت R را چند کیلو اهم انتخاب کنید، تا ۰.۵ وات توان به بار R_L مساوی ۱۰ اهم اعمال شود؟




- $|V_{BE}| = 0.7V$ و $\beta = 100$
- ۱/۲ (۱)
۷/۸ (۲)
۷/۶ (۳)
۷/۱۰ (۴)

- ۱۲۴

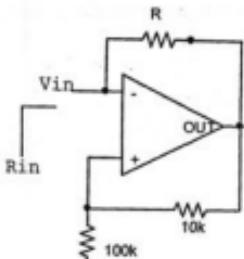در شکل مقابل، $|R_i|$ را چند کیلو اهم انتخاب کنیم تا R_{in} مساوی ۱ مگا اهم شود؟

- ۱۰۰ (۱)
۲۰۰ (۲)
۵۰ (۳)
 ∞ (۴)

- ۱۲۵

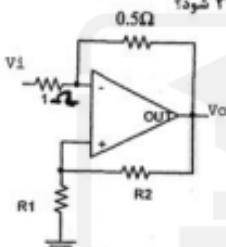در شکل مقابل، چه رابطه‌ای بین R_1 و R_2 برقرار باشد تا $V_o = 2V_i$ شود؟

$$\begin{aligned}R_1 &= \gamma R_T \quad (1) \\R_T &= \gamma R_1 \quad (2) \\R_1 &= \delta R_T \quad (3) \\R_T &= \delta R_1 \quad (4)\end{aligned}$$

- ۱۲۶

در تقویت‌گشته‌ی شکل مقابل، حاصل ضرب یافته مدار فیدبک در بفرهی کل تقویت‌گشته (AB) کدام است؟




$$\begin{aligned}\frac{kR_f}{R_G} &\text{ (۱)} \\ \frac{kR_c}{R_F} &\text{ (۲)} \\ \frac{kR_G}{R_F} &\text{ (۳)}\end{aligned}$$


- ۱۲۷

در شکل مقابل، رگولاتور را چند ولت انتخاب کنیم، تا V_o مساوی ۱۵ ولت شود؟ (ولتاژ ورودی به اندازه کافی زیاد است.)

- ۱۰ (۱)
۱۲ (۲)
۵ (۳)
۶ (۴)

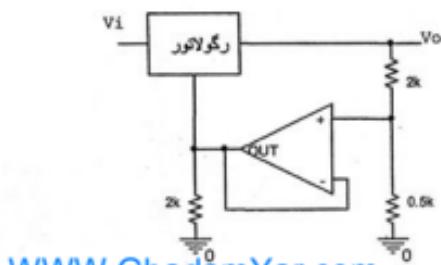


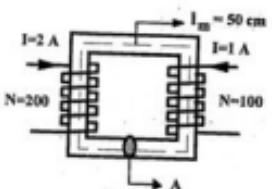-۱۲۶ شار مغناطیسی در هسته شکل داده شده $\Phi = 10^{-2} \times \frac{T \cdot m}{A}$ و براسط سطح مقطع هسته چند متر مربع است؟




- ۱ = (۱)
۲ = (۲)
۳ = (۳)
۴ = (۴)

-۱۲۷ مشخصه مواد غیر مغناطیسی کدام است؟

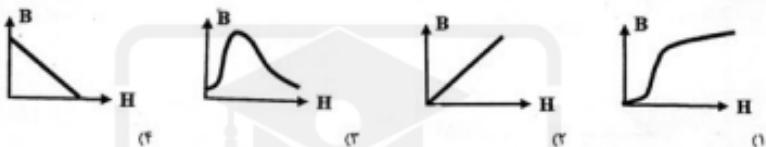


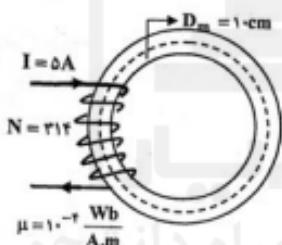- ۱۲۸ چگالی میدان در حلقه شکل داده شده چند تسل است؟
۱/۵ (۱)




- ۵ (۲)
۰/۵ (۳)
۱ (۴)

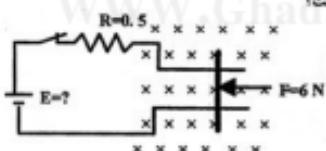-۱۲۹ در ماشین خطی dc شکل مذکور، نیروی ۱۲ نیوتون از راست به چپ میدانی به طول ۱ m در میدان مغناطیسی $1/2$ تسل حرکت می‌دهد. میدان با سرعت ثابت $\frac{m}{s}$ حرکت می‌کند. اندازه E چند ولت است؟




- ۵ (۱)
۶ (۲)
۱۱ (۳)
۱۲ (۴)

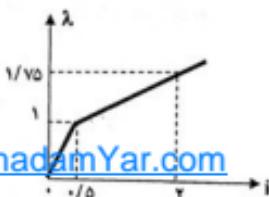-۱۳۰ مشخصه $\lambda = \lambda_i$ یک مدار مغناطیسی مطابق شکل داده شده است. انرژی ذخیره شده در باره ($-2 = 0$) آمیر چند ژول است؟



- ۱/۱۷۵ (۱)
۲/۱۵ (۲)
۴ (۳)
۶ (۴)

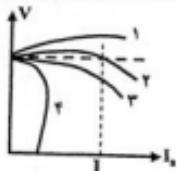-۱۲۱ مشخصه V-I چند مولد DC در شکل مطابق آمده است. نوع مولد مناسب برای انتقال انرژی، برای معنوف گذشته‌هایی که فاصله بیشتری از




مولد ندارند کدام است؟

- (۱) ۱
(۲) ۲
(۳) ۳
(۴) ۴

-۱۲۲ نقطه کار یک مولد شنت مطابق شکل مقابل است. این مولد بار ۲۰ آمپری را تقریباً تحت چه ولتاژی تأمین خواهد نمود؟

$$R_g = 1\Omega, \epsilon = 2V$$

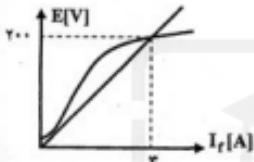


- (۱) ۱۹۷
(۲) ۱۸۰
(۳) ۱۷۷
(۴) ۱۷۴

-۱۲۳ یک مولد جریان مستقیم ۴ قطب یا سیمیندی حلقوی مرکب دو گانه، بار ۱۲ kW را تحت ولتاژ ۲۰ ولت تأمین می‌کند. اگر مقاومت آرمیجور $R_g = 0.25\Omega$ باشد، افت ولتاژ در هو مسیر جریان چند ولت است؟


$$22(4) \quad 20(3) \quad 15(1)$$

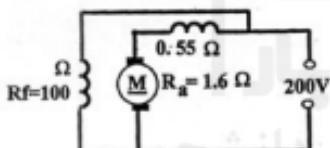-۱۲۴ موتور الکتریکی شکل مقابل ۴/۴ کیلووات معرفی می‌کند گشتاور الکترومغناطیسی موتور در سرعت ۱۲۰ دور در دقیقه چند نیوتن متر است؟



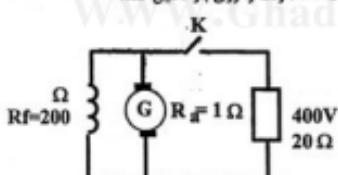- (۱) ۲۵
(۲) ۲۲
(۳) ۱۸
(۴) ۱۶

-۱۲۵ یک مولد شنت با مشخصات شکل داده شده، در حالت باری با ۲۰۰۰ دور در دقیقه، ۲۰ ولت تولید می‌کند. اگر کلید وصل شود، دور محرك مکاتبیکی را چند دور در دقیقه باید تغییر داد تا ۴۰۰ ولت را روی بار تأمین کند؟



- (۱) ۱۱۵
(۲) ۱۱۰
(۳) ۱۰۵
(۴) ۹۵

-۱۲۶ یک ترانسفورماتور تکفساز KVA ۱۰ در آزمایش پسیواری نتایج $P_{OC} = 180\text{W}$ بدست می‌آید. راتیون اصلی (XL_M) ترانسفورماتور چند کیلو اهم است؟

$$10(4) \quad 5(3) \quad 7.75(1) \quad 10(2)$$

-۱۲۷ دیاگرام برداری یک ترانسفورماتور تکفساز مطابق شکل مقابل است. در این مورد عبارت صحیح کدام است؟

است.



- (۱) خالص - صفر
(۲) خالص - منفی
(۳) سلفی - مثبت
(۴) خالص - مثبت

-۱۲۸

یک ترانسفورماتور در آزمایش باری 220 V وات و در آزمایش اتصال کوتاه 260 W وات مصرف می‌گند. تلفات این ترانسفورماتور در نصف بار تام چند وات است؟

$$\frac{1}{2} \times 260 = 130 \quad (1)$$


در اتو ترانسفورماتور 20 KVA شکل مقابل، چند درصد توان از طریق هسته به بار منتقل می‌شود؟

$$10 \quad (1)$$

$$6 \quad (2)$$

$$25 \quad (3)$$

$$70 \quad (4)$$

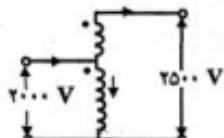

-۱۲۹

-۱۳۰

ماکریم نیروی محركه مغناطیسی در محور هر فاز موتور سه فاز 50 Hz قطب در فرکانس 50 Hz شیکه، برابر F_{max} می‌باشد. منتج نیروی محركه مغناطیسی سه فاز با بزرگی و با سرعت دور در دقیقه سطح استاتور را می‌بینید.

$$1000 - F_{max} \quad (1) \quad 1500 - 2 F_{max} \quad (2) \quad 1000 - F_{max} \quad (3) \quad 1500 - 1.5 F_{max} \quad (4)$$

-۱۳۱

یک موتور سه فاز آستنکرون A قطب، در فرکانس 50 Hz هر تری با توان W باری را با گشتاور 20 Nm متغیر به گردش می‌آورد. لفزش موتور چند درصد است؟ $(\pi = 3)$

$$4 \quad (1)$$

$$8 \quad (2)$$

$$5 \quad (3)$$

-۱۳۲

یک موتور سه فاز 6 قطب، در فرکانس 50 Hz شیکه، دارای لفزش $S = 1/5$ می‌باشد و توان آن چند دور در دقیقه گردش می‌گند و پیوستی کاری این موتور کدام است؟

$$5 - 50 \text{ - مولدی} \quad (1) \quad 5 - 50 \text{ - ترمی} \quad (2) \quad 3 - 1000 \text{ - در باری} \quad (3) \quad 4 - 1500 \text{ - مولدی} \quad (4)$$

-۱۳۳

موتور سه فاز آستنکرون 4 قطب، 9 کیلووات دارای تلفات ثابت W است. این موتور در فرکانس 50 Hz هر تری، با سرعت 1410 دور در دقیقه، توان اسمی را در اختیار بار قرار می‌دهد تلفات مسی و توان چند وات است؟

$$600 \quad (1)$$

$$800 \quad (2)$$

$$900 \quad (3)$$

-۱۳۴

مقاومت اهمی و لایابی هر فاز رотор یک موتور سه فاز به هنگام راماندازی به ترتیب $10/4$ و 6 اهم است. اگر لیانا لایابی هر فاز راتور در حالت راماندازی 8 A ولت باشد، جریان رotor در لفزش 5.7 چند آمپر است؟

$$40 \quad (1)$$

$$20 \quad (2)$$

$$16 \quad (3)$$

-۱۳۵


گشتاور راماندازی موتور لایابی رotor دو قفسی توسط میله‌های کدام قسم است و بر اساس کدام ویژگی آن تأمین می‌شود؟

$$(1) \text{ قفس خارجی - راکتانس لایابی زیاد}$$

$$(2) \text{ قفس داخلی - مقاومت اهمی زیاد}$$

$$(3) \text{ قفس خارجی - راکتانس لایابی زیاد}$$

تم به قدم... سمع سنجو

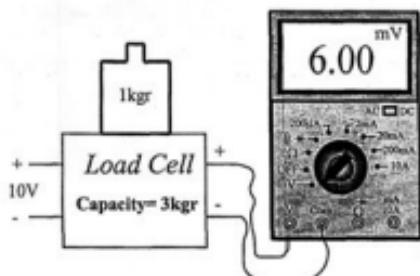

-۱۴۶ مقدار (Rated output) R.O (لودل مقابل کدام است؟

$$\frac{mV}{mA}$$

$$\frac{mV}{V}$$

$$\frac{V}{mA}$$

$$\frac{V}{mV}$$

-۱۴۷ یک فشارسنج مایع از نوع لوله C بوردون برای اندازه‌گیری فشار از صفر تا ۲۰۰۰ PSI ساخته شده است. با این فشارسنج حدات زیر چند بار (BAR) فشار را می‌توان اندازه گرفت؟

(۱) ۱۴۰

(۲) ۲۰۰

(۳) ۲۸۰

(۴) ۲۰۰۰

-۱۴۸ اینچ - آب، واحد کدام کمیت در ابزار دقیق است؟

(۱) جریان سیالات

(۲) فشار

(۳) وزن

(۴) ارتفاع

-۱۴۹ در نکته ابزار دقیق ملائی، ارتباط بین دستگاه a و b توسط کدام سیگنال برقرار است؟




(۱) هیدرولیکی

(۲) باینری (Binary)

(۳) مکانیکی

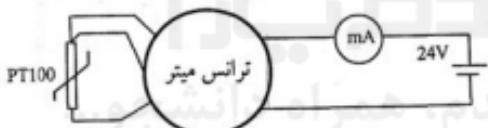(۴) باینری (Binary)

-۱۵۰ مطابق شکل مقابل، می خواهید دمای یک مایع را از ۱۵۰ درجه سانتی گراد به کمک PT100 اندازه گرفته و آن را تبدیل به جریان ۰ تا ۲ mA کنید. در دمای ۱۵ درجه سانتی گراد، میلی آمپر متراژند میلی آمپر جریان را پاید نشان دهد؟



(۱) ۰

(۲) ۹.۶

(۳) ۱۲

(۴) ۱۷.۶

-۱۵۱ برای اندازه گیری میزان حرکت دورانی پیوسته در حد کسری از میلی متر، استفاده از کدام وسیله مناسب تر است؟





(۱) RVDT

(۲) پتانسیومتر سیمی

(۳) Multiturn

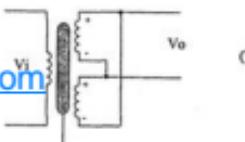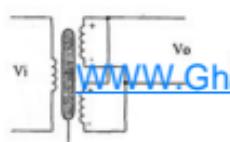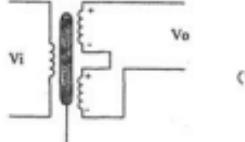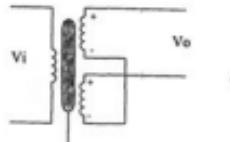(۴) ROTARY ENCODER

-۱۵۲ لمحه اتصال صحیح سیم پیشی LVDT کدام است؟



- ۱۵۳ مقاومت اهمی یک مقاومت تابع حرارت ($Pt\ 50$) در دمای 45° درجه سانتی گراد، چند اهم است؟
 ۱) $122/625$ ۲) $136/625$ ۳) $222/25$ ۴) $223/25$
- ۱۵۴ حداقل فاصله‌ای که یک سنسور خازنی می‌تواند وجود یک شی را تشخیص دهد، چند میلی‌متر است؟
 ۱) 10 ۲) 30 ۳) 60 ۴) 100
- ۱۵۵ برای اندازه‌گیری میزان خمش در یک میله به طول 80 سانتی‌متر و به قطر 2 سانتی‌متر، استفاده از کدام سنسور مناسب‌تر است؟
 ۱) امواج مادون قرمز ۲) Hall Effect ۳) امواج اولتراسونیک ۴) Strain Gauge
- ۱۵۶ عدد سنسور مشابه با IP های مختلف در دسترس هستند. کدام سنسور در برابر آب، مقاوم‌تر است؟
 ۱) IP 45 ۲) IP 61 ۳) IP 54 ۴) IP 16

-۱۵۷ برای تشخیص وجود یک قطعه فلز نسبتاً بزرگ که به صورت یک مکعب است - در فاصله 3 متری، استفاده از کدام سنسور مناسب‌تر است؟

- Pyrometer (۴) Peltier Effect (۲)
 ۱) القایی ۲) نوری
 ۳) دمای قابل اندازه‌گیری کدام ترموموپل نسبت به سایر موارد، کمتر است?
 ۴) T (۴) K (۳) J (۲) B (۱)

-۱۵۸ روی نقشه ابزار دقیق یک دستگاه حروف (TRC) نوشته شده است. عملکرد این دستگاه (Device) کدام است؟

- ۱) ثبت کننده و کنترل کننده حرارت ۲) ثبت کننده و آلام دهنده حرارت
 ۳) ثبت کننده و آلام دهنده حرارت ۴) اندازه‌گیر و کنترل کننده حرارت

-۱۵۹ در شکل مقابل، کدام کمیت، از لوله پروسس اصلی به دستگاه X منتقل می‌شود؟



-۱۶۱ «اتصال موازی» کدام سنسورهای القایی، مجاز نیست؟

- ۱) سه سیمه NPN ۲) دو سیمه AC
 ۳) سه سیمه PNP ۴) همه نوع سنسورهای ۴ سیمه
 در شکل مقابل عدد داخل لوژی، در نقشه‌های ابزار دقیق، بیان کننده کدام مورد است?



-۱۶۲ ۱) حداقل تنظیم کمیت مورد اندازه‌گیری

۲) مقدار کالیبراسیون (Calibration)


۳) مقدار مطلوب (Set point)

۴) حداقل تنظیم کمیت مورد اندازه‌گیری

-۱۶۳ مانومتر (Manometer) جیوه‌ای برای اندازه‌گیری کدام مورد به کار می‌رود؟

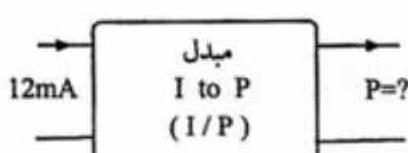- ۱) فشار نسبتاً زیاد ۲) فشار بسیار کم ۳) جریان مایعات ۴) ارتفاع سطح مایعات

-۱۶۴ در مبدل I/P مقابله (مبدل سیگنال جریان استاندارد mA ۰-۲۰ به سیگنال فشار باد استاندارد)، مقدار فشار سیگنال خروجی چند PSI است؟



۱) ۶

۲) ۷/۵

۳) ۹

۴) ۱۰/۵

-۱۶۵ مفهوم سمبول مقابله در نقشه‌های ابزار دقیق کدام است؟


۱) دستگاه نشان دهنده دو تایی (Double) فشار با دسترسی آسان

۲) دستگاه نشان دهنده دو تایی (Double) فشار با دسترسی سخت

۳) دستگاه نشان دهنده اختلاف فشار با دسترسی سخت

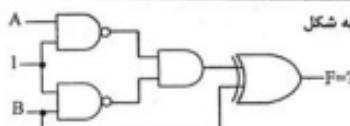
۴) دستگاه نشان دهنده اختلاف فشار با دسترسی آسان






در مدار مقابل، شکل سیگنال خروجی، با توجه به شکل
موج‌های ورودی‌ها، کدام است؟


-۱۶۶

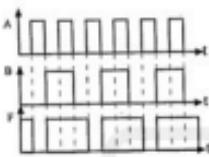


(۱)

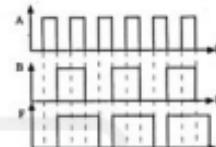

(۲)

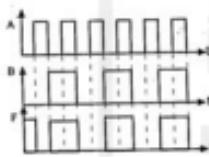

(۳)

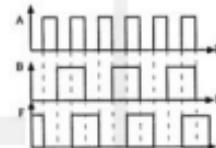

(۴)

-۱۶۷ ساده‌ترین عبارت استخراجی از جدول کارتو مقابل، کدام است؟

$\bar{A}B$	00	01	11	10
CD	00	1	1	
	01	1	1	
	11	1	1	1
	10	1	1	1

$$\begin{aligned} & \bar{A} + BC + \bar{B}\bar{C} \quad (1) \\ & \bar{A} + \bar{B}C + B\bar{C} \quad (2) \\ & \bar{A} + BC + \bar{A}\bar{B}\bar{C} \quad (3) \\ & \bar{A}\bar{B} + \bar{A}B + ABC + A\bar{B}\bar{C} \quad (4) \end{aligned}$$

-۱۶۸ حاصل $(\bar{A}B)_{\bar{C}} + (\bar{A}B)_{\bar{D}}$ در مبنای هگزا دسیمبل، کدام است؟

DB (۱)

DC (۲)


AC (۳)

AB (۴)


-۱۶۹ ساده شده تابع $F(A, B, C, D) = \sum m(0, 2, 5, 6, 11, 13, 15)$ کدام است؟

 $B \oplus C \oplus D$ (۱) $A \oplus B \oplus C$ (۲) $A \oplus B \oplus \bar{C}$ (۳) $B \oplus C \oplus D$ (۴)

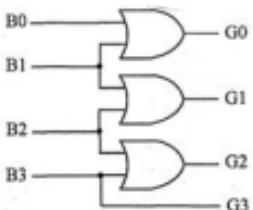
-۱۷۰ کدام مدار منطقی می‌تواند، گد پایتوی را به گدگوی تبدیل کند؟




(f)

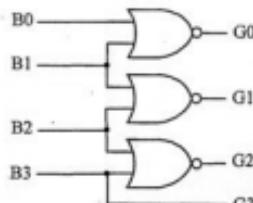


(l)

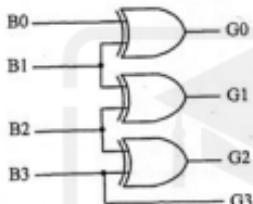


(f)

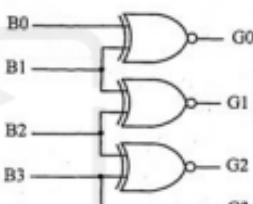


(l)

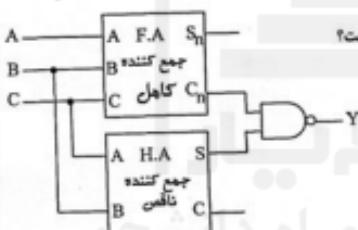

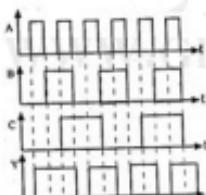
-۱۷۱ شکل سیگنال‌های خروجی با توجه به شکل سیگنال‌های ورودی کدام است؟




(f)

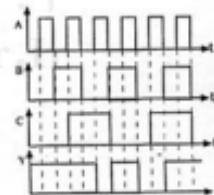

(l)

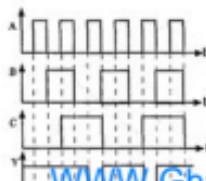


(f)

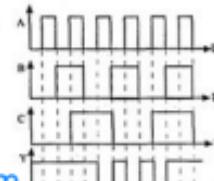

(l)

-۱۷۲ در شکل متناظر تابع F کدام است؟

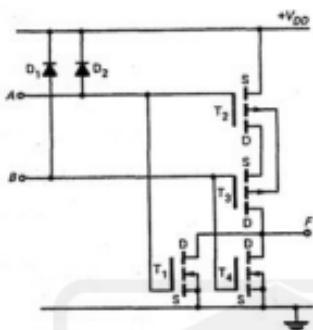
- \overline{AB} (۱)
- $\overline{A}\overline{B}$ (۲)
- AB (۳)
- $A + B$ (۴)




-۱۷۳ یک حافظه ROM با ظرفیت ۱۶ کیلوبابت، چند خط آدرس دارد؟

- ۱۶ (۱)
- ۱۲ (۲)
- ۱۰ (۳)

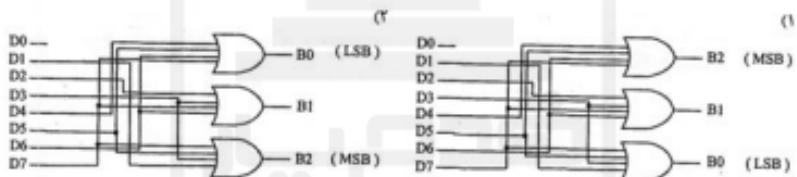-۱۷۴ کدام مدار، مبدل اعداد در مبنای A، به اعداد در مبنای ۲ است؟





قدم به قدم، همراه دانشجو...

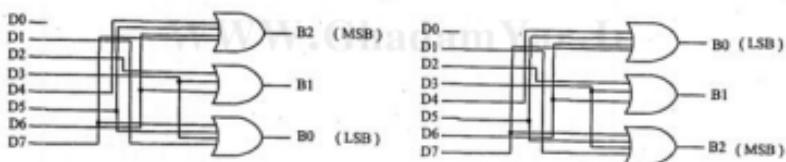

-۱۷۵ در شکل متناظر تابع F کدام است؟

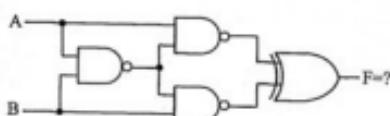- AB (۱)
- $\overline{A}\overline{B} + AB$ (۲)
- $A + B$ (۳)
- $\overline{A}\overline{B} + \overline{A}B$ (۴)



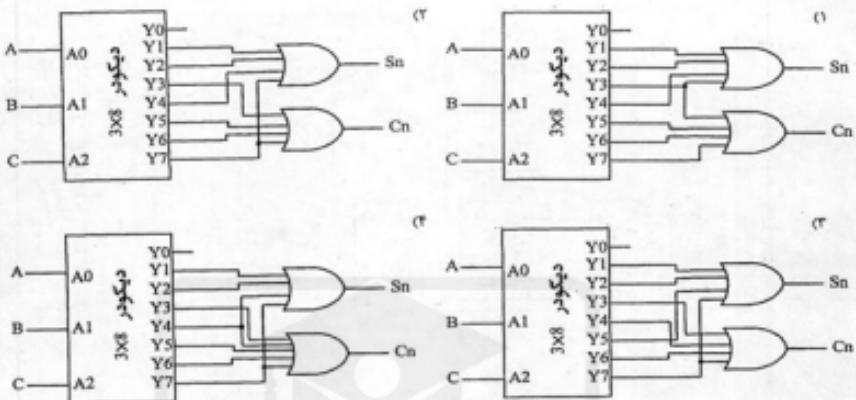



در شکل مقابل، تابع F کدام است؟ - ۱۷۸

$$A + B + C \quad (1)$$


$$\overline{A} + \overline{B} + \overline{C} \quad (2)$$

$$A \oplus B \oplus C \quad (3)$$


$$A \oplus B \oplus \overline{C} \quad (4)$$

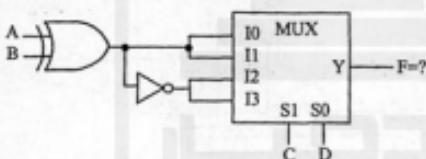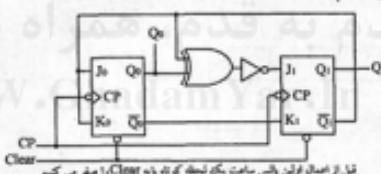در مدار مقابل، شکل سیگنال Q₀ و Q₁ با توجه به شکل پالس ورودی، کدام است؟ - ۱۷۸

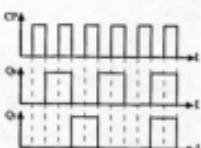
قبل از اعمال اولین پالس ساعت یک لامپ که زیر آن Clear می کنم




(1)

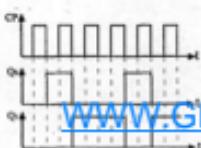

(2)

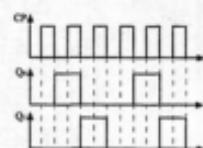


(1)

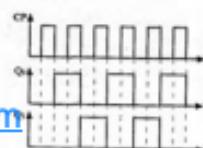

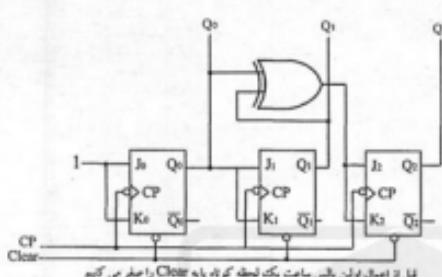
(2)

-۱۷۹- در مدار مقابل، بعد از اعمال ۵ پالس ساعت، وضعیت خروجی‌ها، کدام خواهد بود؟




$$\begin{array}{lll} Q_0 = 1 & Q_1 = 1 & Q_2 = 1 \quad (1) \\ Q_0 = 1 & Q_1 = 0 & Q_2 = 1 \quad (2) \\ Q_0 = 0 & Q_1 = 1 & Q_2 = 1 \quad (3) \\ Q_0 = 1 & Q_1 = 0 & Q_2 = 0 \quad (4) \end{array}$$

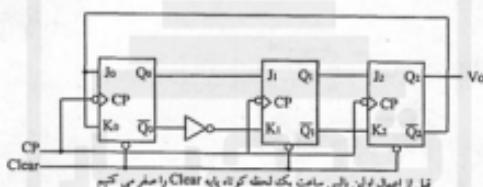-۱۸۰- در مدار مقابل، شکل سیگنال خروجی، با توجه به شکل پالس ورودی، کدام است؟



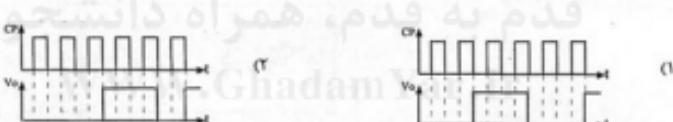
قبل از اعمال پالس ساعت یک لحظه کرده باشد Clear را صفر می‌کنیم



-۱۸۱

کلید شکل مقابل معرف کننده‌ها را در مقابل حفاظت می‌کند.

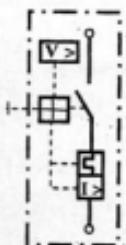- (۱) ولتاژ اضافی، جریان زیاد و اضافه بار
- (۲) اتصال کوتاه، جریان زیاد و اضافه بار
- (۳) ولتاژ اضافی، حرارت زیاد و اضافه بار
- (۴) ولتاژ اضافی، حرارت زیاد و اتصال کوتاه




-۱۸۲

یک موتور سه فاز آستینکرون رتور قفسی با مشخصات 2 KW , $2 \text{ A} = V$, $2 \text{ A} = V$ و اتصال ستاره بر روی ماشین ایزار نصب شده است و باید توسط کنترلکور به شبکه $2\text{A} = 240$ ولتی وصل شود نوع فیوز و بی مثال مورد نیاز گذاشته شود؟

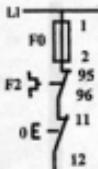- (۱) رله بی مثال بین $4 - 6$ آمپر و فیوز 15 A
- (۲) رله بی مثال بین $2 - 215$ آمپر و فیوز 15 A
- (۳) رله بی مثال بین $4 - 6$ آمپر فیوز 10 A
- (۴) رله بی مثال بین $2 - 215$ آمپر و فیوز 10 A

-۱۸۳

مدار فرمان شکل مقابل برای یک موتور به منظور تثبیر چهت گردش طرح شده است گزاره صحیح کدام است؟




(۱) در چهت گردش، موتور به کار بیفعی خود ادامه می‌دهد.

(۲) با زدن هر یک از استارت‌لند مدار با اتصال کوتاه موافق می‌شود.

(۳) در دو چهت گردش، موتور به کار بیفعی خود ادامه می‌دهد و به ۸ نیاز نیست.

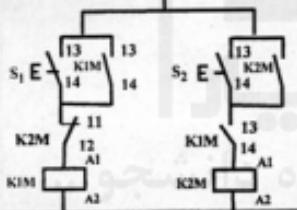(۴) موتور در هر یک چهت بطور طبیعی کار می‌کند در چهت بعدی، فیوزها مدار را قطع می‌کنند.




-۱۸۴

نوع کنترلکور برای راهاندازی موتور آستینکرون رتور سیم‌بیچی شده با تعداد دفعات قطع وصل زیاد در فواصل زمانی اندک و مدار قرمز کدام است؟

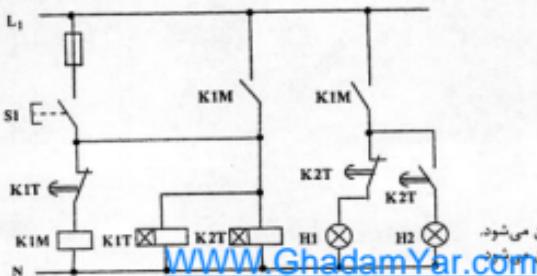- (۱) AC_6
- (۲) AC_7
- (۳) $A'C_7$
- (۴) AC_7

-۱۸۵

در مدار شکل مقابل زمان تایمیر K2T کمتر از زمان K1T تنظیم شده است، عبارت صحیح کدام است؟



(۱) لامپ H1 اصلًا روشن نمی‌شود.

(۲) لامپ H2 اصلًا روشن نمی‌شود.

(۳) با تغاضل زمانی تایمیرها لامپ H2 روشن می‌شود.

(۴) با تغاضل زمانی تایمیرها لامپ H1 روشن نمی‌شود.

NYA 4×16 (۴)

NYY $3 \times 35 + 25$ (۳)

(۲)

NYY 4×25


(۲)

-۱۸۶ کابل غیر استاندارد کدام است؟

NYY $2 \times 50 + 25$ (۳)

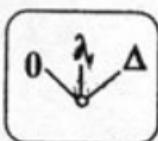(۲)

برای کلید شکل مقابل به چند صفحه و به چند ترمینال احتیاج است؟



۱) ۳ صفحه و ۱۲ ترمینال

۲) ۴ صفحه و ۱۶ ترمینال

۳) ۵ صفحه و ۱۸ ترمینال

۴) ۵ صفحه و ۲۰ ترمینال

-۱۸۷ گام کلاف موتور سه فاز ۳۶ شیار ۶ قطب در حذف هارمونی پنجم کدام است؟

۱ - ۷ (۴)

۱ - ۶ (۳)

۱ - ۵ (۲)

-۱۸۸

-۱۸۹ تعداد دور سیم پیچ ثانویه ترانسفورماتور $24 / 220$ ولت با 10% آفت ولتاژ که 5.5% آن در سیم پیچ ثانویه منظور شده ۱۲۶ دور است تعداد دور سیم پیچ اولیه چند دور است؟

۱۲۱۰ (۴)

۱۱۵۵ (۳)

۱۱۰۰ (۲)

-۱۹۰

-۱۹۰ در یک موتور تکفارز ۲ قطب ۲۴ شیار با سیم پیچ استارت موقت سیم پیچ اصلی از شیار شماره ۱ شروع می شود. سیم پیچ استارت از کدام شیار شروع خواهد شد؟

۹ (۴)

۷ (۳)

۶ (۲)

-۱۹۱

-۱۹۱ طرز آرایش گروه کلافهای موتور ۲۴ شیار ۶ قطب در هر فاز چگونه است؟

۱) یک گروه کلاف سه پیچکی و یک کلاف تکی

۲) دو گروه کلاف دو پیچکی و یک کلاف تکی

۳) دو گروه کلاف دو پیچکی و دو کلاف تکی


-۱۹۲ شکل مقابل شیارهای استاتوریک موتور کولر را نشان می دهد مناسب ترین شیار برای شروع سیم بندی کدام است؟

A (۱)

D (۲)

C یا B (۳)

D یا B (۴)

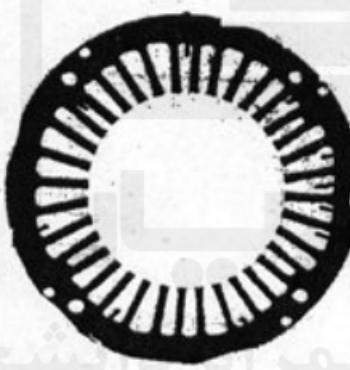

قدم به قدم، همه‌چیز شجو...

-۱۹۳ حداقل لقی محور موتورهای الکتریکی در یاتاقان‌ها چند میلی‌متر است؟

۰/۲ (۴) ۰/۳۹ (۱) ۰/۱۵ (۲) ۰/۲۷ (۳)

-۱۹۴ توان ظاهری ورودی الکتروموتورها با قطر داخلی استاتور (D_i) و طول شیارها (L) متناسب است با:

L, D_i^2 (۴) L^2, D_i (۳) L^2, D_i^2 (۲) L, D_i (۱)

-۱۹۵ چند رشته سیم $40 / ۰$ را با سیم $۸۰ / ۰$ موازی کنیم تا معادل سیم $۱/۲$ شود؟

۵ (۴) ۳ (۳) ۲ (۲) ۱ (۱)