



قدم به قدم، همراه دانشجو...

WWW.GhadamYar.Com

جامع ترین و به روز ترین پرتال آزمونهای شغلی کشور (پرتال دانش)
با ارائه خدمات رایگان، آموزشی، راهنمایی آزمونهای شغلی و...
برای دانشجویان

(۱) راهنمای آزمون‌های حقوقی به همراه دفترچه سوالات سالهای گذشته (رایگان)
شامل آزمونهای وکالت (اسکودا و مشاوران قوه)، قضاویت، اختبار، سردفتری، دفتریاری و ...

(۲) راهنمای آزمون‌های کارشناسان رسمی دادگستری به همراه سوالات سالهای گذشته (رایگان)

(۳) راهنمای آزمون‌های نظام مهندسی به همراه دفترچه سوالات سالهای گذشته (رایگان)

(۴) ارائه جزوات و منابع رایگان برای آمادگی در آزمونهای شغلی

(۵) آخرین اخبار آزمونهای شغلی، از خبرگزاری‌های پربازدید

(۶) معرفی روش‌های مقاله و پایان‌نامه نویسی و ارائه پکیج‌های آموزشی مربوطه

(۷) ارائه سوالات کنکور مقاطع مختلف سالهای گذشته، همراه پاسخ، به صورت رایگان

(۸) معرفی آموزشگاه‌های معترض جهت آزمونهای شغلی

.... (۹)



کد کنترل

489

F

489F

آزمون (نیمه‌تمیرگز) ورود به دوره‌های دکتری – سال ۱۴۰۲

دفترچه شماره (۱)

صبح پنجشنبه

۱۴۰۱/۱۲/۱۱



جمهوری اسلامی ایران
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
سازمان سنجش آموزش کشور

«اگر دانشگاه اصلاح شود مملکت اصلاح می‌شود.
امام خمینی (ره)

مهندسی برق – مخابرات (کد ۲۳۰۲)

زمان پاسخ‌گویی: ۱۳۵ دقیقه

تعداد سؤال: ۴۵

عنوان مواد امتحانی، تعداد و شماره سوالات

| ردیف | مواد امتحانی | تعداد سؤال | از شماره | تا شماره |
|------|---|------------|----------|----------|
| ۱ | مجموعه دروس تخصصی: – ریاضیات مهندسی – مدارهای الکتریکی ۱ و ۲ – الکترومغناطیس – سیگنال‌ها و سیستم‌ها | ۴۵ | ۱ | ۴۵ |

این آزمون نمره منفی دارد.

استفاده از ماشین حساب مجاز نیست.

حق چاپ، تکثیر و انتشار سوالات به هر روش (الکترونیکی و...) پس از برگزاری آزمون، برای تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی تنها با مجوز این سازمان مجاز می‌باشد و با متخلفین برابر مقررات رفتار می‌شود.

* داوطلب گرامی، عدم درج مشخصات و امضا در مندرجات جدول زیر، بهمنزله عدم حضور شما در جلسه آزمون است.

اینجانب با شماره داوطلبی با آگاهی کامل، یکسان بودن شماره صندلی خود با شماره داوطلبی مندرج در بالای کارت ورود به جلسه، بالای پاسخ نامه و دفترچه سوالات، نوع و کد کنترل درج شده بر روی جلد دفترچه سوالات و پایین پاسخ نامه ام را تأیید می نمایم.

امضا:

مجموعه دروس تخصصی (ریاضیات مهندسی - مدارهای الکتریکی او ۲ - الکترومغناطیس - سیگنال‌ها و سیستم‌ها):

$$\text{مسئله } 1 \quad \begin{cases} 2y'' + y = 0, 0 < x < \pi \\ y(0) = 1 \\ y(\pi) = a \end{cases}$$

مفروض است. اگر $y_s(n)$ تبدیل فوریه سینوسی تابع $y(x)$ به ازای $n \in \mathbb{N}$ باشد و

$$Y_s(3) = \frac{10}{17\pi} a, \text{ مقدار } a \text{ کدام است؟}$$

۴ (۱)

۶ (۲)

۸ (۳)

۱۰ (۴)

$$\text{مسئله } 2 \quad \text{فرض کنید سری فوریه تابع } f(x) = \begin{cases} -4k & -2 \leq x \leq 1 \\ kx + 5 & 1 < x \leq 2 \end{cases} \text{ به } k \text{ همگرا باشد. مقدار } k, \text{ کدام است؟}$$


۱) صفر

۲) ۱

۳) $\frac{5}{4}$

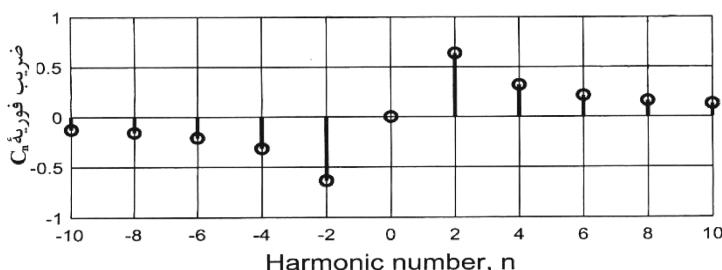۴) ۲

مسئله ۳ - تعدادی از ضرایب سری فوریه مختلط تابع g در شکل زیر نشان داده شده است. روند مشاهده شده برای تابع در دو طرف، تا بی نهایت ادامه دارد. کدام مورد درست است؟



۱) g موهومی و فرد است.

۲) g موهومی و زوج است.

۳) g حقیقی و فرد است.

۴) g حقیقی و زوج است.

-۴ مسئله انتقال حرارت زیر باشد. مقدار $u(1, t)$ کدام است؟
 $u_t(x, t) + u_x(x, t) + u(x, t) = 0; \quad u(0, t) = \sin(t); \quad u(x, 0) = 0; \quad x > 0, t > 0$

$$\frac{\sin t}{e^t} \quad (1)$$

$$\frac{\sin t}{e^t} \quad (2)$$

$$\frac{\sin t}{e} \quad (3)$$

$$\frac{\sin t}{e} \quad (4)$$

-۵ فرض کنید $u = u(x, t)$ جواب مسئله انتقال حرارت زیر باشد. مقدار $u(\frac{\pi}{2}, 1)$ کدام است؟

$$\begin{cases} u_t = 9u_{xx}, \quad 0 < x < \pi, \quad t > 0 \\ u_x(0, t) = u_x(\pi, t) = 0; \quad t \geq 0 \\ u(x, 0) = \cos^2 x; \quad 0 \leq x \leq \pi \end{cases}$$

$$\frac{1}{2}(1 - e^{-9}) \quad (1)$$

$$\frac{1}{2}(1 - e^{-4}) \quad (2)$$

$$\frac{1}{2}(1 + e^{-9}) \quad (3)$$

$$\frac{1}{2}(1 + e^{-4}) \quad (4)$$

-۶ جواب مسئله لاپلاس زیر در مختصات قطبی کران دار است. $\frac{u(r, \theta)}{\sin \theta}$ کدام است؟

$$\begin{cases} u_{rr} + \frac{1}{r}u_r + \frac{1}{r^2}u_{\theta\theta} = 0; \quad 0 < r < 1, -\pi < \theta \leq \pi, \\ u(1, \theta) = (2 + \cos \theta)\sin \theta; \quad -\pi < \theta \leq \pi, \end{cases}$$

$$2 + \frac{1}{2}r^2 \cos \theta \quad (1)$$

$$2r + \frac{1}{2}r \cos \theta \quad (2)$$

$$2r + r^2 \cos \theta \quad (3)$$

$$2\cos(\ln r) + \frac{1}{2}\cos(2\ln r)\cos \theta \quad (4)$$

-۷ فرض کنید تابع لگاریتم با شاخه اصلی یعنی $-\pi < \text{Arg}z \leq \pi$, تعریف شده باشد. مقدار $\ln\left(\frac{1+i\sqrt{3}}{1-i\sqrt{3}}\right)^2$ کدام است؟

$$\frac{4\pi}{3}i \quad (1)$$

$$\frac{2\pi}{3}i \quad (2)$$

$$-\frac{2\pi}{3}i \quad (3)$$

$$-\frac{4\pi}{3}i \quad (4)$$

$$\sum_{n=-\infty}^{\infty} |a_n| \cdot \frac{1}{z^n \sinh(z)} = \sum_{n=-\infty}^{\infty} a_n z^n \quad \text{فرض کنید} \quad -8$$

$\frac{427}{36^\circ}$ (۱)

$\frac{413}{36^\circ}$ (۲)

$\frac{307}{36^\circ}$ (۳)

$\frac{293}{36^\circ}$ (۴)

$$\text{مقدار} \quad \frac{1}{2\pi i} \oint_{|z|=1} \frac{e^{(z+\frac{1}{z})}}{z} dz \quad \text{کدام است؟} \quad -9$$

$$\sum_{k=0}^{\infty} \frac{1}{k!(k+1)!} \quad (۱)$$

$$\sum_{k=0}^{\infty} \frac{k!}{(2k)!} \quad (۲)$$

$$\sum_{k=0}^{\infty} \frac{1}{k!(2k)!} \quad (۳)$$

$$\sum_{k=0}^{\infty} \frac{1}{(k!)^2} \quad (۴)$$

$$\text{مقدار} \quad \int_{-\infty}^{\infty} \frac{x^r \cos x}{x^4 + \Delta x^4 + 4} dx \quad \text{کدام است؟} \quad -10$$


$$\frac{\pi}{2}(e^{-2} - 2e^{-1}) \quad (۱)$$

$$\frac{\pi}{3}(e^{-2} - 2e^{-1}) \quad (۲)$$

$$\frac{\pi}{2}(2e^{-2} - e^{-1}) \quad (۳)$$

$$\frac{\pi}{3}(2e^{-2} - e^{-1}) \quad (۴)$$

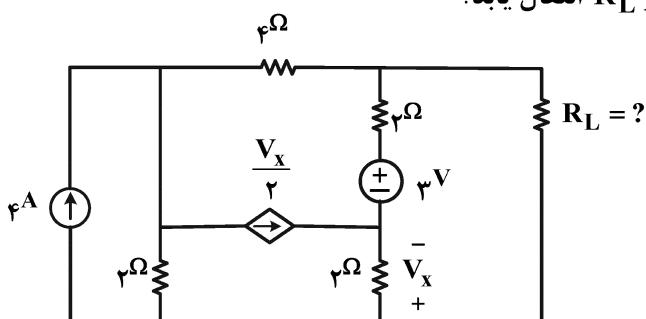در مدار زیر R_L چند اهم باشد تا ماکزیمم توان به بار R_L انتقال یابد؟ -11




۱) ۳

۲) ۲/۴

۳) ۲/۲۵

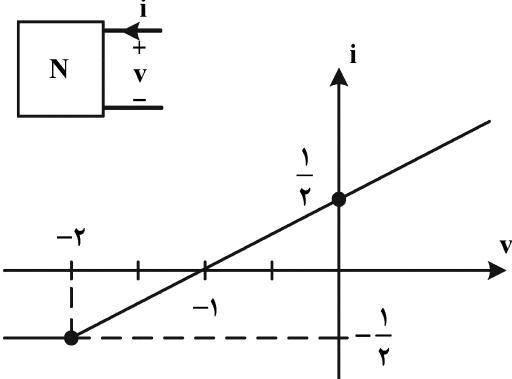
۴) ۴

- ۱۲ شبکه N مشخصه زیر را دارد. اگر جریان ورودی $i(t) = \frac{1}{2} + \cos \omega t$ باشد، توان متوسط تلفشده در شبکه N چند وات است؟



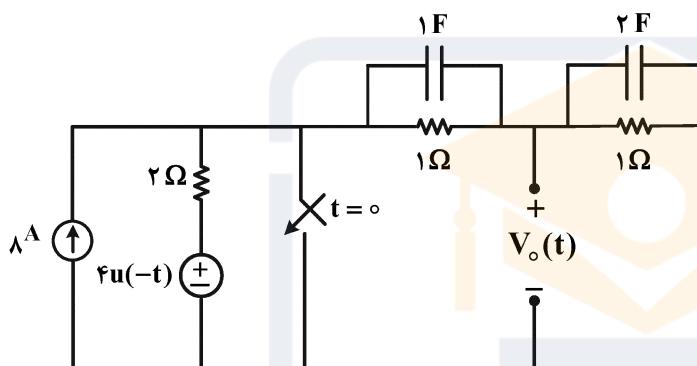
- (۱) ۱
(۲) ۲
(۳) ۴
(۴) ۸

- ۱۳ در مدار زیر، ولتاژ $V_o(t)$ برای لحظات $t > 0$ به کدام صورت خواهد بود؟ (کلید در لحظه $t = 0$ بسته می‌شود).



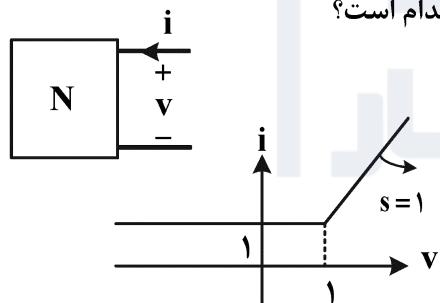
- (۱) $\frac{5}{3}e^{-\frac{1}{3}t}$
(۲) $\frac{5}{3}e^{-\frac{2}{3}t}$
(۳) $5e^{-\frac{2}{3}t}$
(۴) $5e^{-\frac{1}{3}t}$

- ۱۴ یک قطبی N دارای مشخصه $i(v) = 2A$ با $v = 0$ به دو سر آن متصل شود، ولتاژ و جریان یک قطبی N در $t = +\infty$ به ترتیب از راست به چپ کدام است؟



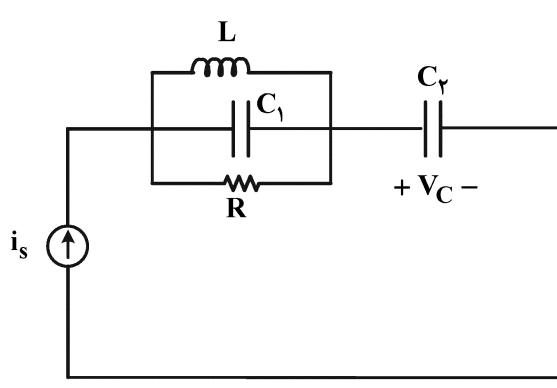
- (۱) صفر و صفر
(۲) $+\infty$ و $+\infty$
(۳) $\ln 2$ و ۱
(۴) صفر و ۱

- ۱۵ برای مدار زیر پاسخ ضربه ولتاژ خازن C_2 کدام است؟



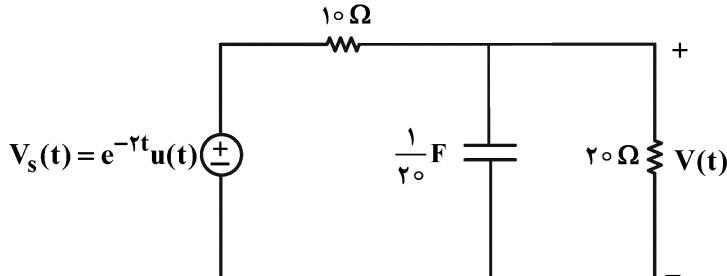
- (۱) $V_C(t) = \frac{1}{C_2} u(t)$
(۲) $V_C(t) = C_2 \delta'(t)$
(۳) $V_C(t) = \frac{1}{C_1} \delta(t)$
(۴) $V_C(t) = \frac{1}{C_1} e^{-\frac{t}{RC_2}} u(t)$

- ۱۶ در مدار زیر، مقدار $\frac{d^2V}{dt^2}$ چند ولت بر مجدور ثانیه است؟ (ولتاژ خازن در زمان‌های منفی صفر است).



- ۲° (۱)
-۱° (۲)
-۱ (۳)
- $\frac{1}{2}$ (۴)

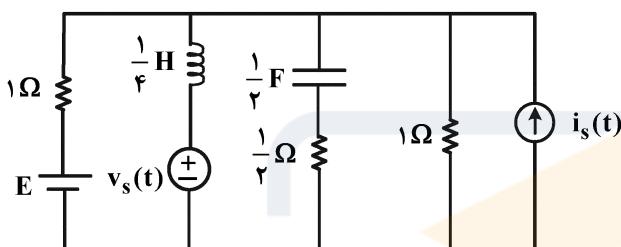- ۱۷ در مدار زیر، توان متوسطی که منبع ولتاژ $v_s(t)$ به مدار تحویل می‌دهد، چند وات است؟




- ۳° (۱)
۲۴ (۲)
۱۵ (۳)
۱۲ (۴)

$$E = 2 \text{ V}, v_s(t) = 3\sqrt{2} \cos(2t - \frac{\pi}{4}) \text{ V, ولت}, i_s(t) = 6 \sin 3t \text{ A}$$

- ۱۸ در مدار داده شده (در حالت دائمی سینوسی) $\frac{I_o}{I_s} = 1 + j \frac{1}{1} = 1 + j$ است. وقتی جای خازن و سلف تعویض می‌شود، جریان

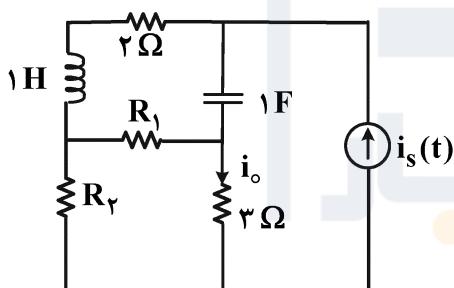
$i_o(t)$ در حالت دائمی سینوسی کدام است؟ (R_1 و R_2 مقاومت‌های پسیو هستند).



- $2\sqrt{2} \cos t + 2\sqrt{2} \sin t$ (۱)
 $2\sqrt{2} \sin t$ (۲)
 $2\sqrt{2} \cos t$ (۳)
قابل محاسبه نیست. (۴)

$$i_s(t) = 2 \cos(t + 45^\circ)$$

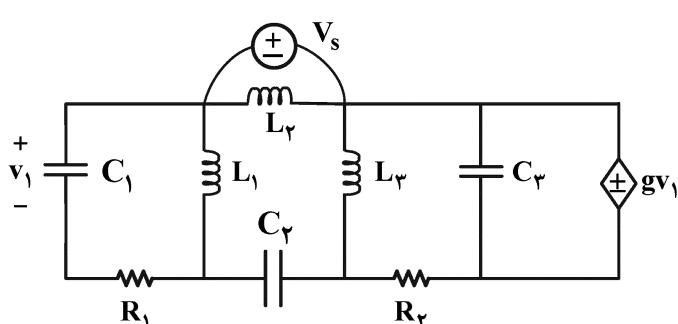- ۱۹ در مدار زیر مرتبه مدار، تعداد فرکانس‌های طبیعی غیرصفر و صفر به ترتیب از راست به چپ کدام‌اند؟



- ۱ و ۴، ۵ (۱)
صفر و ۵، ۵ (۲)
۱، ۳، ۴ (۳)
صفر و ۴، ۴ (۴)

- ۲۰ پاسخ حالت صفر یک مدار خطی و تغییرنایاپذیر با زمان به وروودی w برابر $y_{zs}(t) = (e^{-t} + e^{-3t} + 2)e(t)$ است. پاسخ وروودی صفر این مدار به‌ازای شرایط اولیه غیرصفر برابر $y_{zi}(t) = (2e^{-t} + 3e^{-3t})e(t)$ است. شرایط اولیه را چگونه تغییر دهیم تا پاسخ کامل مدار فوق به وروودی w و شرایط اولیه تغییریافته، فرکانس طبیعی ω_0 را نداشته باشد؟


۱) شرایط اولیه $\frac{1}{3}$ برابر شود.

۲) شرایط اولیه $\frac{1}{3}$ برابر شود.

۳) شرایط اولیه ω_0 برابر شود.

۴) فرکانس طبیعی ω_0 نمی‌تواند حذف شود.

- ۲۱ در مدار زیر، نسبت $\left| \frac{V_2(j\omega)}{V_1(j\omega)} \right|$ به‌ازای فرکانس‌های خیلی بالا ($\omega \rightarrow +\infty$) کدام است؟

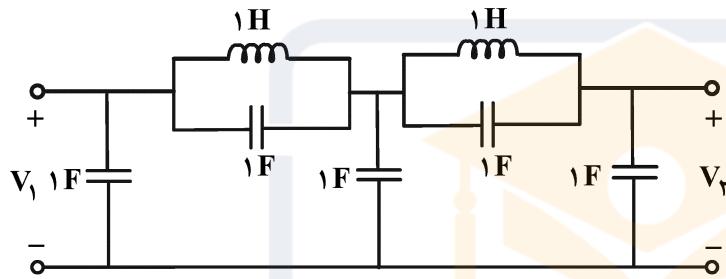


۱) $\frac{1}{5}$

۲) $\frac{2}{5}$

۳) $\frac{4}{5}$

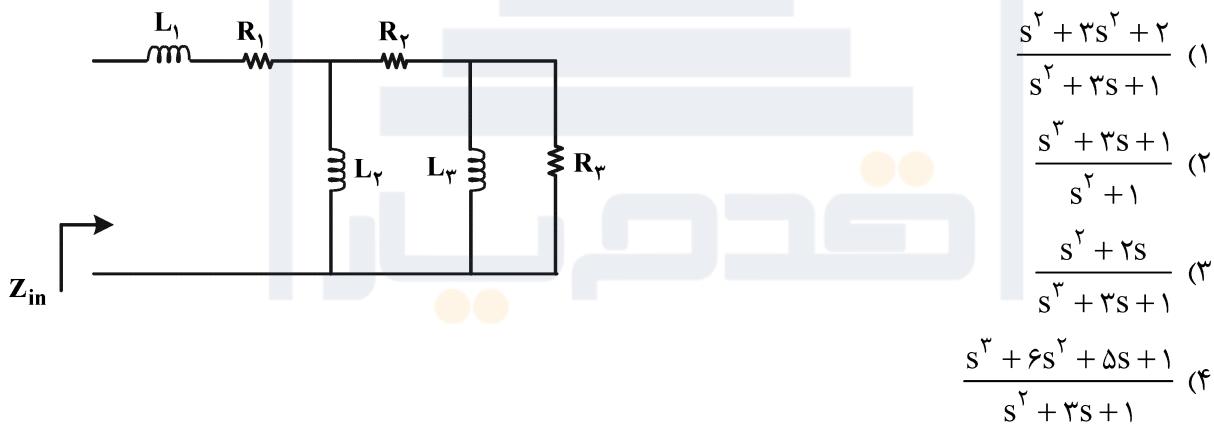۴) $\frac{6}{5}$

- ۲۲ کدام مورد می‌تواند معروف امپدانس وروودی Z_{in} باشد؟ (مقاآمت‌ها و سلف‌ها پسیو و غیرصفر هستند).



$$\frac{s^2 + 3s^3 + 2}{s^2 + 3s + 1} \quad (1)$$

$$\frac{s^3 + 3s + 1}{s^2 + 1} \quad (2)$$

$$\frac{s^2 + 2s}{s^3 + 3s + 1} \quad (3)$$

$$\frac{s^3 + 6s^2 + 5s + 1}{s^2 + 3s + 1} \quad (4)$$

- ۲۳ در یک مدار با منبع ولتاژ $v_s(t)$ و پاسخ $v_o(t)$ داریم:

$$v_s(t) = (e^{-2t} + te^{-t} \sin t + e^{-3t} \cos t) \quad t > 0$$

$$v_o(t) = (e^{-2t} + t^2 e^{-t} \sin t + te^{-3t} \cos t) \quad t > 0$$

در مورد قطب‌ها و صفرهای تابع تبدیل $H(s) = \frac{V_o(s)}{V_s(s)}$ ، کدام مورد درست است؟


۱) یک قطب در $s = -3$ و دو جفت قطب در $j = -1 \pm j$ و صفر ندارد.

۲) یک قطب در $s = -3$ و دو جفت قطب در $j = -1 \pm j$ و دو جفت قطب در $j = -3 \pm j$ و یک صفر در $s = -2$.


۳) یک قطب در $s = -3$ و دو جفت قطب در $j = -1 \pm j$ و یک جفت قطب در $j = -3 \pm j$ و یک صفر در $s = -2$.

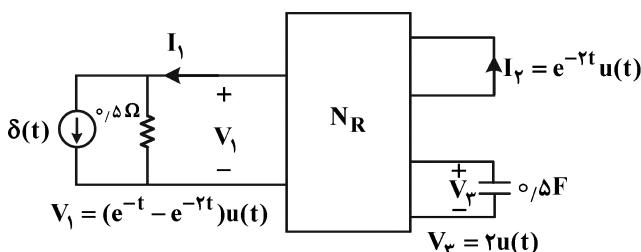۴) یک قطب در $s = -3$ و یک جفت قطب در $j = -1 \pm j$ و دو جفت قطب در $j = -3 \pm j$ و یک صفر در $s = -2$.

- ۲۴- سه قطبی N_R یک سه قطبی متشکل از عناصر RLC خطی تغییرناپذیر با زمان است. این سه قطبی را تحت دو آزمایش مختلف قرار می‌دهیم، در مدار «ب» پاسخ حالت صفر v_x کدام است؟ (خازن‌ها و سلف در $t = 0$ بدون انرژی هستند).




(الف)

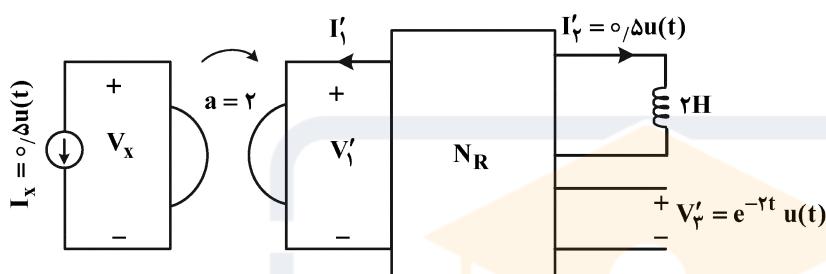


(ب)

رابطه ژبراتور به صورت زیر داده شده است.

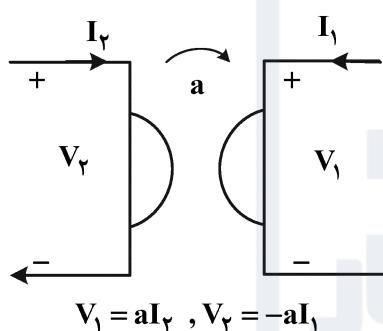

$$\begin{aligned} \delta(t) & (1) \\ -2e^t - e^{-rt} & (2) \\ 2e^{-t} - e^{-rt} & (3) \\ -2\delta'(t) - 6\delta(t) & (4) \end{aligned}$$

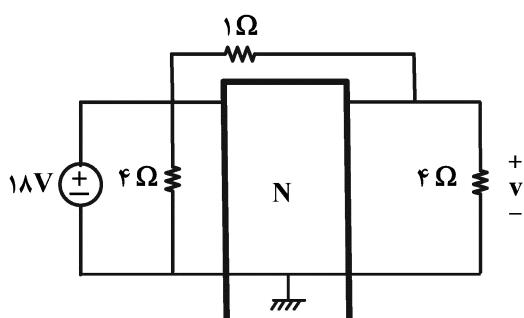- ۲۵- دو قطبی N با ماتریس انتقال $T = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}$ توصیف شده است. ولتاژ v چند ولت است؟



$$\begin{pmatrix} V_1 \\ I_1 \end{pmatrix} = T \begin{pmatrix} V_r \\ -I_r \end{pmatrix} \quad (\text{یادآوری:})$$

$$-16 \quad (1)$$

$$-\frac{1}{4} \quad (2)$$

$$\frac{1}{4} \quad (3)$$

$$16 \quad (4)$$

- ۲۶ در خلأ در دستگاه مختصات کروی (r, θ, ϕ) روی سطح $r = 2 \text{ cm}$ تابع پتانسیل الکتریکی بر حسب ولت به صورت $\frac{\pi}{4} \cos\theta$ برای $\pi \leq \theta \leq 0$ اندازه‌گیری شده است. میدان الکتریکی در نقطه $(r, \theta, \phi) = (4 \text{ cm}, \frac{\pi}{4}, \pi)$ بر حسب ولت

بر متر کدام است؟

$$\frac{\sqrt{2}}{4}(\hat{r} + \frac{1}{2}\hat{\theta}) \quad (1)$$


$$\frac{\sqrt{2}}{4}(\hat{r} + \hat{\theta}) \quad (2)$$

$$25\sqrt{2}(\hat{r} + \frac{1}{2}\hat{\theta}) \quad (3)$$

$$25\sqrt{2}(\hat{r} + \hat{\theta}) \quad (4)$$

- ۲۷ نظیر شکل، جریان برون‌سوی I آمپر از رسانای مرکزی یک کابل هم محور به شعاع a عبور می‌کند. ماده مغناطیسی همگن خطی بخشی از فضای کابل تا شعاع b را پرکرده است. نسبت $\frac{I_b}{I}$ که در آن I کل جریان مقید روی مرز

ماده مغناطیسی است، کدام است؟

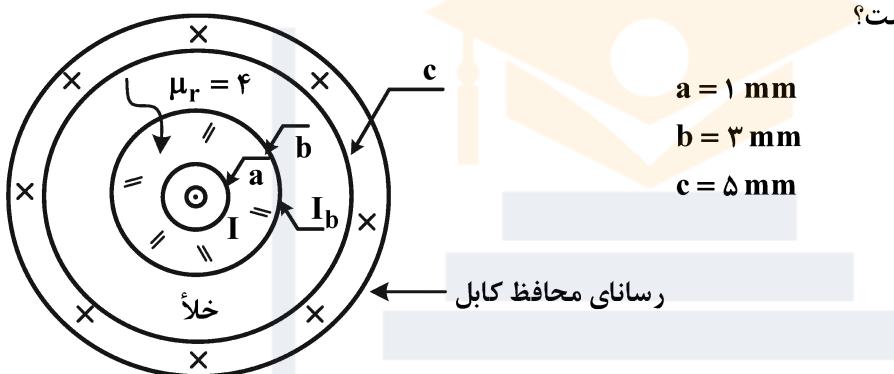

-۳ (۱)

۳ (۲)

-۵ (۳)

۵ (۴)

- ۲۸ فرض کنید توانسته باشیم بارهای نقطه‌ای بسیار زیادی را در ناحیه نیم‌کروی شکل زیر به طور یکنواخت توزیع کنیم. شعاع نیم‌کره $a = 1 \text{ mm}$ و مرکز آن بر مبدأ مختصات منطبق است. اگر چگالی حجمی این بارها

باشد، حاصل ضرب داخلی $\vec{E}_A \cdot \hat{x}$ بر حسب ولت بر متر که در آن \vec{E}_A میدان الکتریکی ناشی از بارها در نقطه A


$$(E_0 = \frac{1}{36\pi} \times 10^{-9} \frac{F}{m}) \text{ است، کدام است؟} \quad (x, y, z) = (\frac{a}{3}, 0, 0)$$

$2\pi \times 10^6$ (۱)


$4\pi \times 10^6$ (۲)

$8\pi \times 10^6$ (۳)

$12\pi \times 10^6$ (۴)

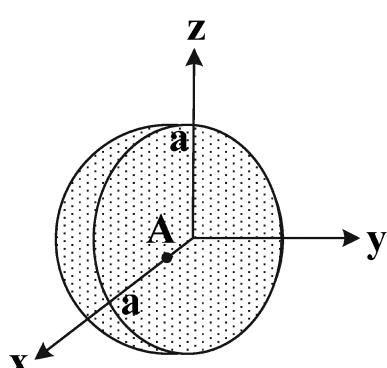

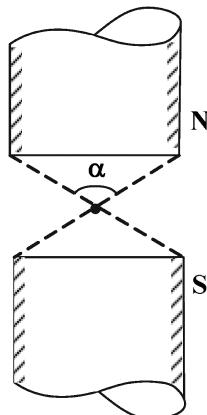- ۲۹- دو آهنربای دائمی میله‌ای همانند شکل در یک امتداد قرار گرفته‌اند. نقطه وسط این دو آهنربا، لبه‌های آنها را همان‌طور که در شکل ملاحظه می‌شود تحت زاویه α می‌بیند. اگر اندازه بردار مغناطیس شدگی هر یک از این آهنرباهای در تمام نقاط ثابت و برابر $\frac{A}{m}$ باشد، میدان مغناطیسی \vec{B} در نقطه وسط، با توجه به نامگذاری قطب‌ها در شکل، کدام است؟




$$4\mu_0 \sin^2\left(\frac{\alpha}{4}\right)(-\hat{z}) \quad (1)$$

$$4\mu_0 \sin^2\left(\frac{\alpha}{2}\right)(-\hat{z}) \quad (2)$$

$$2\mu_0 \sin^2\left(\frac{\alpha}{4}\right)(-\hat{z}) \quad (3)$$

$$2\mu_0 \sin^2\left(\frac{\alpha}{2}\right)(-\hat{z}) \quad (4)$$

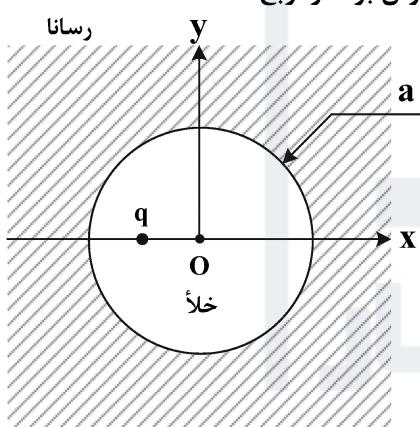- ۳۰- همانند شکل یک حفره کروی در یک قطعه رسانا ایجاد شده است. شعاع حفره $a = 2\text{ cm}$ و مرکز آن بر مبدأ مختصات منطبق است. حال بار نقطه‌ای $q = 2C = \left(-\frac{a}{2}, 0, 0\right)$ در نقطه $(x, y, z) = (0, 0, 0)$ قرار داده می‌شود. چگالی بارهای الکتریکی روی سطح رسانا در نقطه $(x, y, z) = (-a, 0, 0)$ چند کولن بر مترمربع است؟



$$-\frac{3 \times 10^{-4}}{2\pi} \quad (1)$$

$$-\frac{3 \times 10^{-4}}{4\pi} \quad (2)$$

$$-\frac{200}{\pi} \quad (3)$$

$$-\frac{100}{\pi} \quad (4)$$

- ۳۱- دو قطبی‌های میکروسکوپی مغناطیسی در ناحیه کروی به شعاع a و به مرکز مبدأ مختصات به قسمتی توزیع شده‌اند که بردار مغناطیس شدگی در این ناحیه به صورت یکنواخت و برابر $\hat{M} = 4\hat{x}$ آمپر بر متر درآمده است. بردار شدت میدان مغناطیسی \vec{H} در نقطه $(x, y, z) = (a^+, 0, 0)$ کدام است؟

$$\frac{16}{3}\hat{x} \quad (1)$$


$$\frac{8}{3}\hat{x} \quad (2)$$

$$\frac{4}{3}\hat{x} \quad (3)$$

$$\frac{2}{3}\hat{x} \quad (4)$$


- ۳۲- همانند شکل در فضای خالی یک هشتمنگی کره به شعاع $a = 2 \text{ cm}$ را با بارهای الکتریکی با چگالی یکنواخت
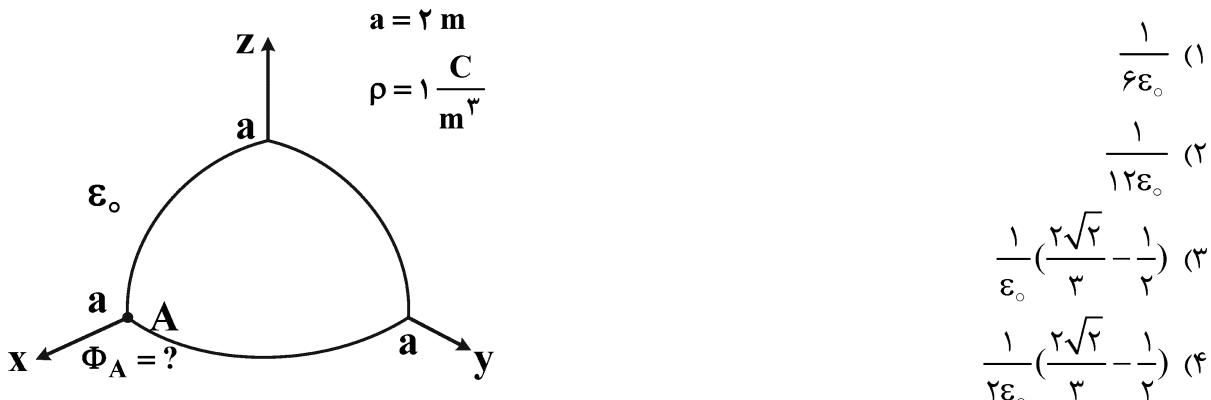
$$\frac{C}{m} \text{ پر کرده‌ایم. پتانسیل الکتریکی در نقطه } A \text{ به مختصات } (x, y, z) = (a, 0, 0) \text{ کدام است؟}$$



- ۳۳- دو مدار سیمی مربعی به ابعاد $a \times a$ و $b \times b$ همانند شکل در یک صفحه و در فاصله d از یکدیگر قرار گرفته‌اند. به‌ازای
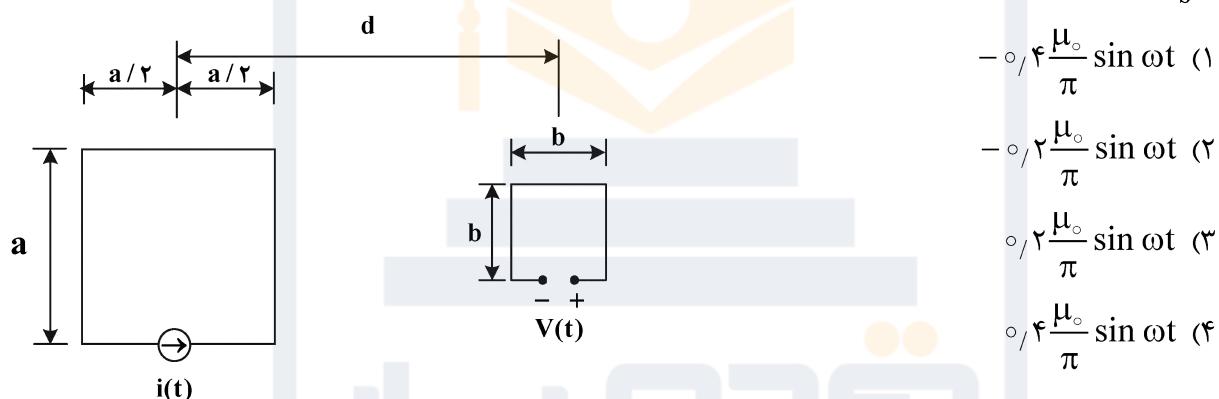
$$d = 10 \text{ cm} \quad b = 1 \text{ cm} \quad a = 2 \text{ cm} \quad \omega = 10^3 \frac{\text{rad}}{\text{s}}$$



- ۳۴- یک خازن کروی با شعاع هادی‌های درونی و بیرونی به ترتیب برابر با a و b ($a < b$) را در نظر بگیرید. فضای بین

$$\text{دو هادی را ماده عایق غیرهمگنی با قابلیت گذردگی } \epsilon = \epsilon_0 \frac{r}{a} \text{ پر کرده است. ولتاژ ثابت } V_0 \text{ به دو هادی خازن}$$

اعمال می‌شود. نیرویی که به هادی بیرونی وارد می‌شود، کدام است؟

$$(b = 3 \text{ cm} , a = 2 \text{ cm} , V_0 = 2 \text{ V})$$


$$96\pi\epsilon_0(-\hat{r}) (1)$$

$$192\pi\epsilon_0(-\hat{r}) (2)$$

$$\frac{384}{25}\pi\epsilon_0(-\hat{r}) (3)$$

$$\frac{768}{25}\pi\epsilon_0(-\hat{r}) (4)$$

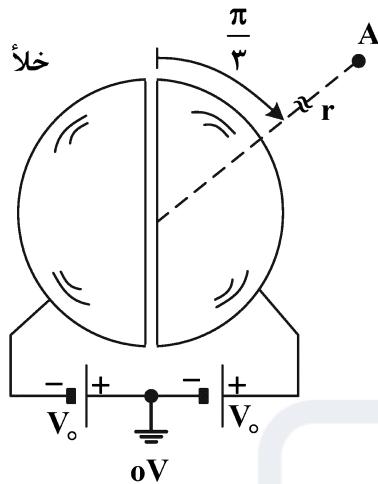- ۳۵- یک کره رسانا به شعاع a نظیر شکل به دو قسمت مساوی تقسیم شده و هر یک از قسمت‌ها به پتانسیل‌های نشان داده در شکل متصل شده است. در نقطه A به فاصله r از مرکز نیم کره‌ها و با زاویه $\frac{\pi}{3}$ از صفحه منصف، به شرط $r \gg a$ پتانسیل الکتریکی، کدام است؟



$$\frac{3\sqrt{3}}{4} \left(\frac{a}{r} \right)^2 V_o \quad (1)$$

$$\frac{2\sqrt{3}}{\pi} \left(\frac{a}{r} \right)^2 V_o \quad (2)$$

$$\frac{3}{4} \left(\frac{a}{r} \right)^2 V_o \quad (3)$$

$$\frac{2}{\pi} \left(\frac{a}{r} \right)^2 V_o \quad (4)$$

- ۳۶- رابطه ورودی $x(t)$ و خروجی $y(t)$ یک سیستم علی به صورت زیر است،

$$y(t) = tx(t) + \frac{d}{dt}x(t)$$

کدام گزینه در مورد پایداری و وارون‌پذیری این سیستم درست است؟

- (۱) سیستم ناپایدار و وارون‌نپذیر است.
- (۲) سیستم ناپایدار و وارون‌پذیر است.
- (۳) سیستم پایدار و وارون‌پذیر است.
- (۴) سیستم پایدار و وارون‌نپذیر است.

- ۳۷- یک سیستم LTI با پاسخ ضربه $x[n] = \cos(n\pi)$ به ورودی $h[n] = 2^n u[-n] + \frac{1}{2^n} u[n]$ کدام است؟

$$\left(\frac{4}{3} \right) (-1)^n \quad (1)$$

$$\left(\frac{-1}{2} \right) u[n] \quad (2)$$

$$(-2)^n u[-n] \quad (3)$$

$$\left(\frac{2}{3} \right) \cos n\pi \quad (4)$$

- ۳۸- رابطه بین ورودی و خروجی یک سیستم LTI علی به صورت زیر است:

$$y(n) + \frac{1}{4} y[n-3] = x(n)$$

اگر ورودی سیستم $x(n) = (\frac{1}{2})^n u(n)$ باشد و خروجی آن $y(n) = y(0) + y(1) + y(2) + y(3)$ باشد، مقدار $y(3)$ کدام است؟

$$\frac{17}{8} \quad (2)$$

$$\frac{19}{8} \quad (1)$$

$$\frac{11}{8} \quad (4)$$

$$\frac{13}{8} \quad (3)$$

- ۳۹ - مقدار $\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{\sin(t)}{t(t^2+1)} dt$ کدام است؟
- (۱) $\pi(1+e^{-1})$
 - (۲) $\pi(1-e^{-1})$
 - (۳) $2\pi(1+e^{-1})$
 - (۴) $2\pi(1-e^{-1})$

- ۴۰ - رابطه ورودی $x(t)$ و خروجی $y(t)$ یک سیستم LTI پایدار به صورت $y(t) = x(t)$ باشد، مقدار (۱) $y(1)$ کدام است؟

- است با فرض اینکه $x(t) = e^{-t}u(t)$ باشد، مقدار (۱) $y(1)$ کدام است؟
- (۱) صفر

- (۲) $\frac{1}{2}e^{-1}$
- (۳) e^{-1}
- (۴) $2e^{-1}$

- ۴۱ - تبدیل فوریه پاسخ ضربه یک سیستم خطی و تغییرناظیر با زمان به صورت $H(e^{j\omega}) = \frac{(1-0.5e^{-j\omega})(1-0.6e^{-j\omega})}{(1-3e^{-j\omega})(1-0.6e^{-j\omega})}$

- است. کدام مورد در خصوص این سیستم درست است؟
- (۱) غیرعلی است و معکوس ندارد.
 - (۲) علی است و معکوس ندارد.
 - (۳) علی است و معکوس دارد.
 - (۴) غیرعلی است و معکوس دارد.

- ۴۲ -تابع تبدیل یک سیستم خطی تغییرناظیر با زمان پایدار به صورت زیر است. اگر ورودی این سیستم

$$x(n) = (0.5)^n u(n)$$

باشد و خروجی را با $y[n]$ نمایش دهیم، مقدار $\sum_{n=-\infty}^{+\infty} (-1)^{n+1} y[n]$ کدام است؟

$$H(g) = \frac{1}{(1-2z^{-1})(1-\frac{2}{3}z^{-1})}$$

- (۱) $-\frac{2}{15}$
- (۲) صفر
- (۳) ۶
- (۴) ∞

۴۳- مقدار انتگرال زیر کدام است؟

$$\int_{-\pi}^{\pi} \frac{\sin^2(3\omega) \cos^2(\omega)}{\sin^2(\frac{\omega}{2})} d\omega$$

- ۱۲π (۱)
۱۰π (۲)
۹π (۳)
۸π (۴)

۴۴- رابطه ورودی $x(t)$ و خروجی $y(t)$ یک سیستم خطی و پایدار به صورت زیر است. اگر ورودی این سیستم

$$\frac{x(1)}{y(1)} \text{ کدام است؟}$$


$$\frac{d^2}{dt^2}y(t) - 4 \frac{d}{dt}y(t) + 3y(t) = x(t)$$

- 1 (۱)
۰ صفر (۲)
۱ (۳)
∞ (۴)

۴۵- سیگنال حقیقی $x(t)$ دارای تبدیل فوریه $X(\omega)$ به صورت شکل زیر است. اگر ضرایب سری فوریه $y(t)$ را با

$$y(t) = \sum_{k=-\infty}^{+\infty} a_k x(t-k)$$

نمایش دهیم که a_k

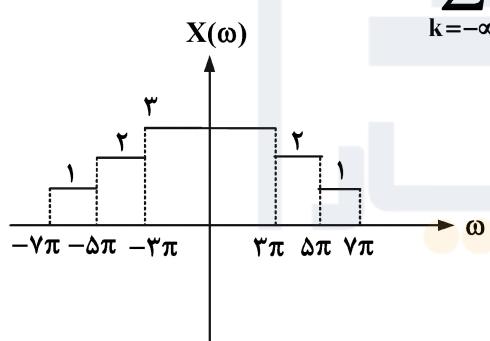

- ۲۱ (۱)
۱۸ (۲)
۱۵ (۳)
۱۲ (۴)





| شماره سوال | گزینه صحیح |
|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 1 | 3 | 26 | 3 | 51 | | 76 | |
| 2 | 2 | 27 | 1 | 52 | | 77 | |
| 3 | 1 | 28 | 2 | 53 | | 78 | |
| 4 | 3 | 29 | 1 | 54 | | 79 | |
| 5 | 2 | 30 | 2 | 55 | | 80 | |
| 6 | 3 | 31 | 2 | 56 | | 81 | |
| 7 | 3 | 32 | 4 | 57 | | 82 | |
| 8 | 1 | 33 | 3 | 58 | | 83 | |
| 9 | 4 | 34 | 4 | 59 | | 84 | |
| 10 | 4 | 35 | 1 | 60 | | 85 | |
| 11 | 3 | 36 | 1 | 61 | | 86 | |
| 12 | 1 | 37 | 1 | 62 | | 87 | |
| 13 | 2 | 38 | 4 | 63 | | 88 | |
| 14 | 4 | 39 | 2 | 64 | | 89 | |
| 15 | 1 | 40 | 2 | 65 | | 90 | |
| 16 | 2 | 41 | 4 | 66 | | 91 | |
| 17 | 4 | 42 | 1 | 67 | | 92 | |
| 18 | 3 | 43 | 2 | 68 | | 93 | |
| 19 | 1 | 44 | 2 | 69 | | 94 | |
| 20 | 2 | 45 | 3 | 70 | | 95 | |
| 21 | 2 | 46 | | 71 | | 96 | |
| 22 | 4 | 47 | | 72 | | 97 | |
| 23 | 3 | 48 | | 73 | | 98 | |
| 24 | 4 | 49 | | 74 | | 99 | |
| 25 | 4 | 50 | | 75 | | 100 | |